



Sistemas Digitais

Unidade Lógica e Aritmética - ULA

Referência Bibliográfica:


Contemporary Logic Design – Katz & Borriello

Logic and Computer Design Fundamentals – Mano & Kime

Embedded System Design – Vahid & Givargis

Sistemas Digitais – Tocci e Widmer

Adaptações de José Artur Quilici-Gonzalez



Sumário

- Introdução
- Parte (*Bit Slice*) de uma ALU Genérica
- Abordagem Alternativa para Projetar ALUs
- Descrição VHDL de uma ALU
- ALU 74x181

Introdução

Uma **Unidade Lógica e Aritmética**, ou **ALU**, ou **ULA**, é uma rede combinacional, que implementa uma função de suas entradas com base em **operações lógicas ou aritméticas**

ALUs constituem o elemento central dos computadores e da maioria dos sistemas digitais

Nesta aula, vamos aprender como projetar partes desse sistema

Parte (*Bit Slice*) de uma ALU Genérica

Operações Lógicas e Aritméticas

M = 0, Logical Bitwise Operations

S1	S0	Function	Comment
0	0	$F_i = A_i$	Input A_i transferred to output
0	1	$F_i = \text{not } A_i$	Complement of A_i transferred to output
1	0	$F_i = A_i \text{ xor } B_i$	Compute XOR of A_i, B_i
1	1	$F_i = A_i \text{ xnor } B_i$	Compute XNOR of A_i, B_i


M = 1, C0 = 0, Arithmetic Operations

0	0	$F = A$	Input A passed to output
0	1	$F = \text{not } A$	Complement of A passed to output
1	0	$F = A \text{ plus } B$	Sum of A and B
1	1	$F = (\text{not } A) \text{ plus } B$	Sum of B and complement of A

M = 1, C0 = 1, Arithmetic Operations

0	0	$F = A \text{ plus } 1$	Increment A
0	1	$F = (\text{not } A) \text{ plus } 1$	Twos complement of A
1	0	$F = A \text{ plus } B \text{ plus } 1$	Increment sum of A and B
1	1	$F = (\text{not } A) \text{ plus } B \text{ plus } 1$	B minus A

 M = 0 – Modo Lógico
M = 1 – Modo Aritmético



Nem todas operações parecem úteis, mas resultado da lógica interna

Minimização Tradicional em Dois Níveis

Na abordagem tradicional, a **Tabela da Verdade** da ALU é colocada num programa chamado SIS e minimizada com o comando *espresso*

O resultado para este exemplo foi 23 SOP (Soma de Produtos) (de dois níveis)




```
.i 6 (6 entradas)
.o 2 (2 saídas)
.ilb m s1 s0 ci ai bi
.ob fi co
.p 23
111101 10
110111 10
1-0100 10
1-1110 10
10010- 10
10111- 10
-10001 10
010-01 10
-11011 10
011-11 10
--1000 10
0-1-00 10
--0010 10
0-0-10 10
-0100- 10
001-0- 10
-0001- 10
000-1- 10
-1-1-1 01
--1-01 01
--0-11 01
--110- 01
--011- 01
.e
```

M	S1	S0	Ci	Ai	Bi	Fi	Ci+1
0	0	0	X	0	X	0	X
			X	1	X	1	X
	0	1	X	0	X	1	X
			X	1	X	0	X
	1	0	X	0	0	0	X
			X	0	1	1	X
			X	1	0	1	X
			X	1	1	0	X
	1	1	X	0	0	1	X
			X	0	1	0	X
			X	1	0	0	X
			X	1	1	1	X
1	0	0	0	0	X	0	X
			0	1	X	1	X
	0	1	0	0	X	1	X
			0	1	X	0	X
	1	0	0	0	0	0	0
			0	0	1	1	0
			0	1	0	1	0
			0	1	1	0	1
	1	1	0	0	0	1	0
			0	0	1	0	1
			0	1	0	0	0
			0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	X	1	0
			1	1	X	0	1
	0	1	1	0	X	0	1
			1	1	X	1	0
	1	0	1	0	0	1	0
			1	0	1	0	1
			1	1	0	0	1
			1	1	1	1	1
	1	1	1	0	0	0	1
			1	0	1	1	1
			1	1	0	1	0
			1	1	1	0	1

SIS – Ferramenta para Síntese Lógica (U. de Berkeley)
<http://embedded.eecs.berkeley.edu/Alumni/rajeev/cs252/report/main/node11.html>

Minimização Multinível
   
```
.model alu.espresso
.inputs m s1 s0 ci ai bi
.outputs fi co
.names m ci co [30] [33] [35] fi
110--- 1
-1-11- 1
--01-1 1
--00-0 1
.names m ci [30] [33] co
-1-1 1
--11 1
111- 1
.names s0 ai [30]
01 1
10 1
.names m s1 bi [33]
111 1
.names s1 bi [35]
0- 1
-0 1
.end
```




12 Portas Lógicas

A implementação multinível produz uma considerável redução no número de portas lógicas utilizadas

Minimização Multinível

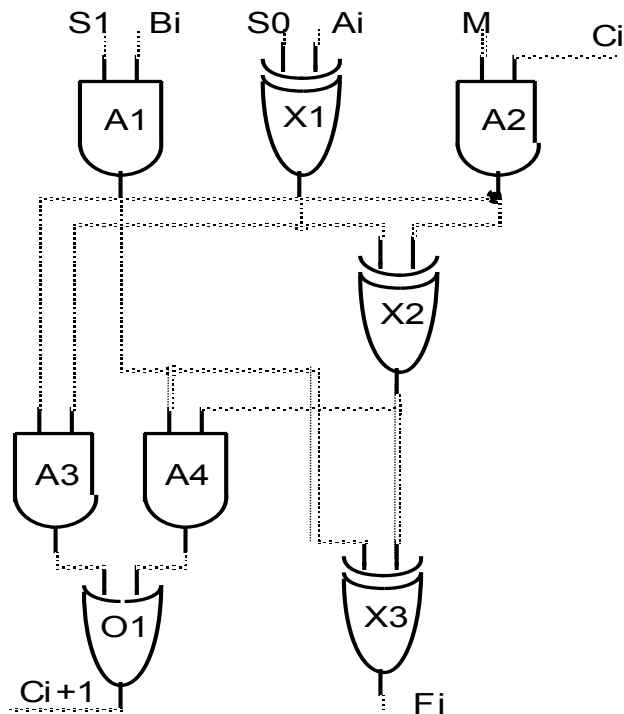Implementação multinível minuciosamente reelaborada para máxima simplificação



8 Portas Lógicas
(porém 3 XOR)

$S1 = 0$ bloqueia B_i
Isto ocorre para operações que envolvem apenas A_i

O mesmo se aplica para C_i quando $M = 0$

A Adição ($A_i \text{ xor } B_i$) ocorre quando $M = 1$

C_i, B_i passam para as XORs $X2, X3$

$S0 = 0$, $X1$ passa A

$S0 = 1$, $X1$ passa A'


Modo Aritmético ($M=1$):

O Vai-Um na porta OR (O1) é
 $A_i C_i + B_i (A_i \text{ xor } C_i)$

Modo Lógico ($M=0$):


XORs em cascata formam a saída
a partir de A_i e B_i

ALU Genérica de n -bits

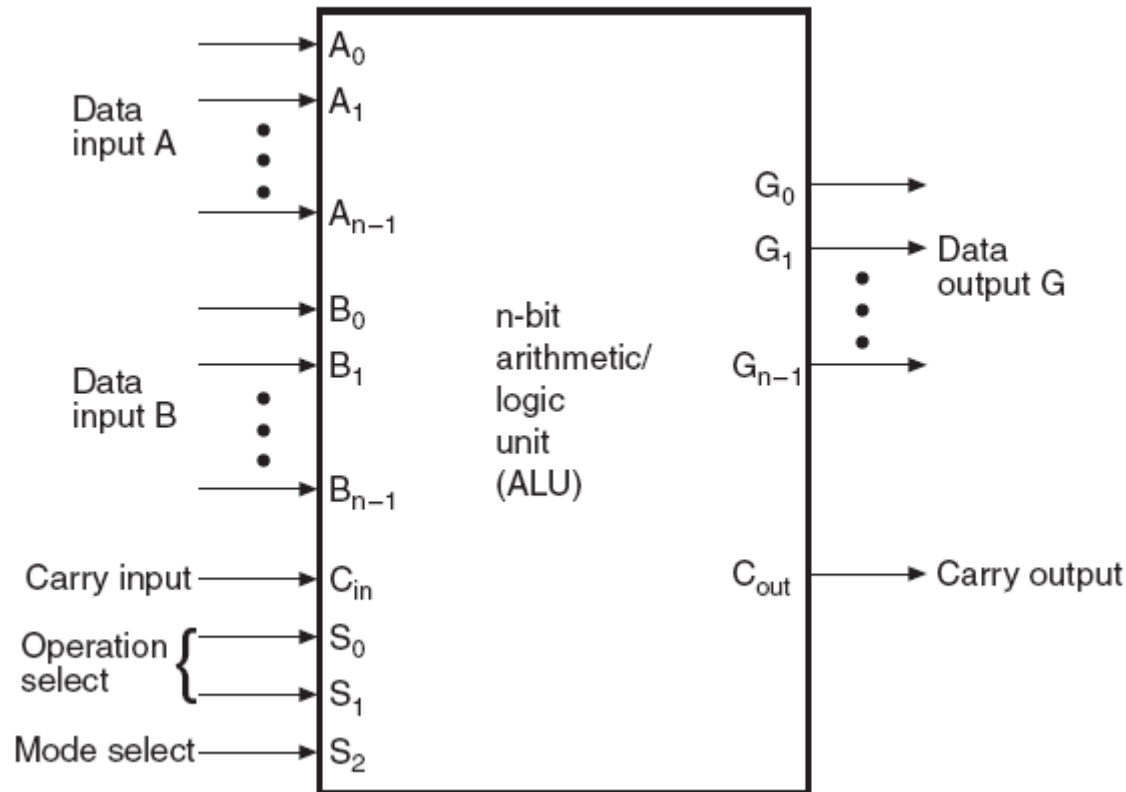

O componente básico de um circuito aritmético é o somador paralelo, que é construído por vários somadores completos de 1 *bit* ligados em cascata

Diagrama de Blocos do Circuito Aritmético

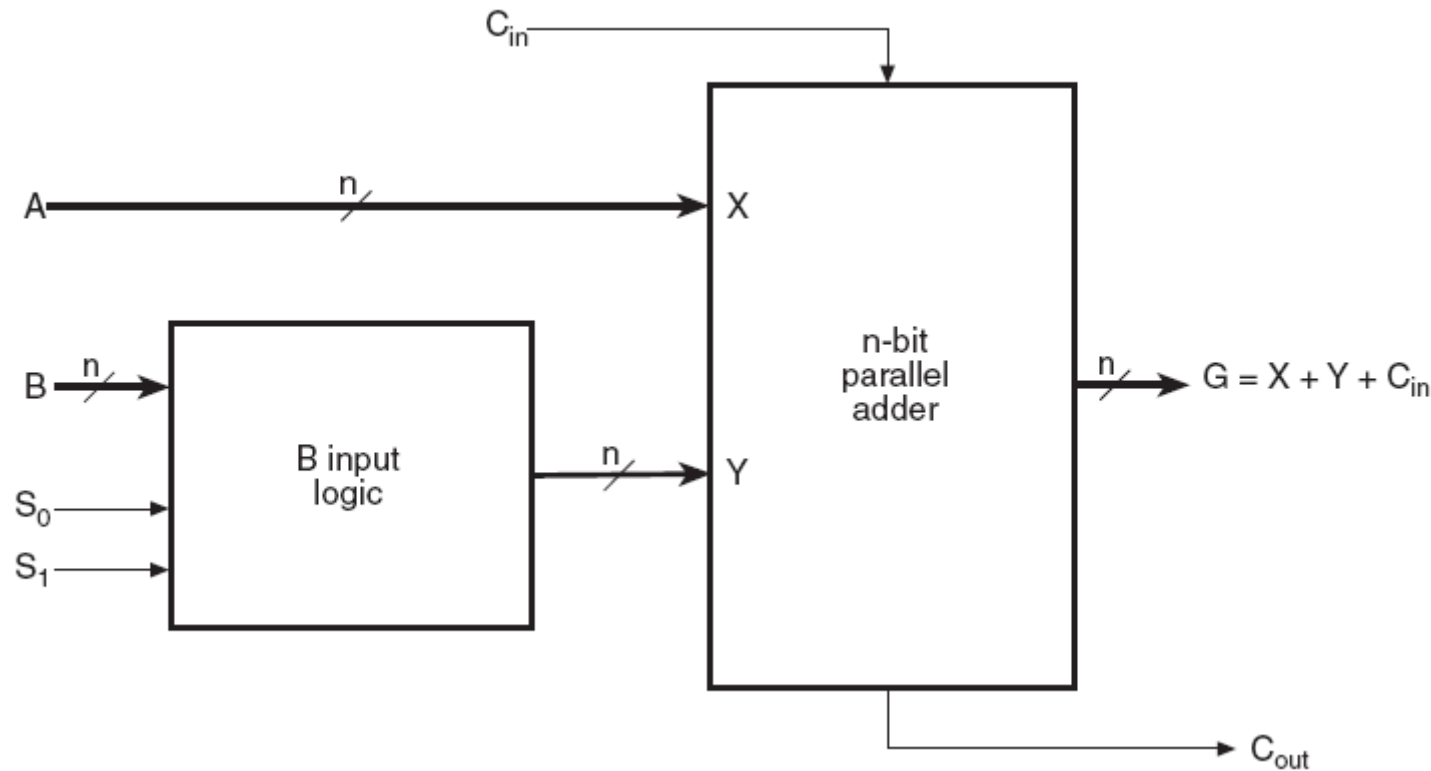

Nesta configuração, as n entradas B do somador paralelo são controladas pelas linhas de seleção S_1 e S_0

Desta forma, a entrada Y do somador pode receber além das entradas B , o complemento destas entradas, um conjunto de $0s$ ou $1s$ etc.

A entrada C_{in} (Vem_Um) é colocada na posição *Least-Significant-Bit*, enquanto que a saída C_{out} (Vai_Um), na posição *Most-Significant-Bit*

Tabela de Funções do Circuito Aritmético

Select		Input	$G = A + Y + C_{in}$	
S_1	S_0	Y	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0	0	all 0's	$G = A$ (transfer)	$G = A + 1$ (increment)
0	1	B	$G = A + B$ (add)	$G = A + B + 1$
1	0	\overline{B}	$G = A + \overline{B}$	$G = A + \overline{B} + 1$ (subtract)
1	1	all 1's	$G = A - 1$ (decrement)	$G = A$ (transfer)

A tabela acima mostra as possíveis operações aritméticas obtidas com a ajuda das linhas de seleção S_1 e S_0


Se as entradas provenientes de B forem ignoradas, a entrada Y recebe 0s e a saída G simplesmente reproduz o valor das entradas A , desde que $C_{in} = 0$ ($G = A + 0 + C_{in}$)

Se o complemento de B for aplicado em Y , e $C_{in} = 1$, obtém-se a subtração aritmética $G = A - B$, ou seja, A é somado com o complemento de 2 de B ($G = A + B' + 1$)

Tabela da Verdade do Circuito Aritmético

Inputs			Output	
S_1	S_0	B_i	Y_i	
0	0	0	0	$Y_i = 0$
0	0	1	0	
0	1	0	0	$Y_i = B_i$
0	1	1	1	
1	0	0	1	$Y_i = \bar{B}_i$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$Y_i = 1$
1	1	1	1	

(a) Truth table

 


(b) Map Simplification:
 $Y_i = B_i S_0 + \bar{B}_i S_1$

A lógica de entrada de B (B input logic) pode ser obtida com n $MUXes$ 4×1 (00, 01, 10, 11) ou, com menos portas, através de uma simplificação usando Mapas de Karnaugh

Colocando-se numa Tabela da Verdade as entradas S_1 , S_0 e B_i (um *bit* de B apenas), tendo como saída Y_i , a equação booleana simplificada de Y_i pode ser facilmente obtida como uma SOP (Soma de Produtos) de suas entradas


Diagrama Lógico do Circuito Aritmético

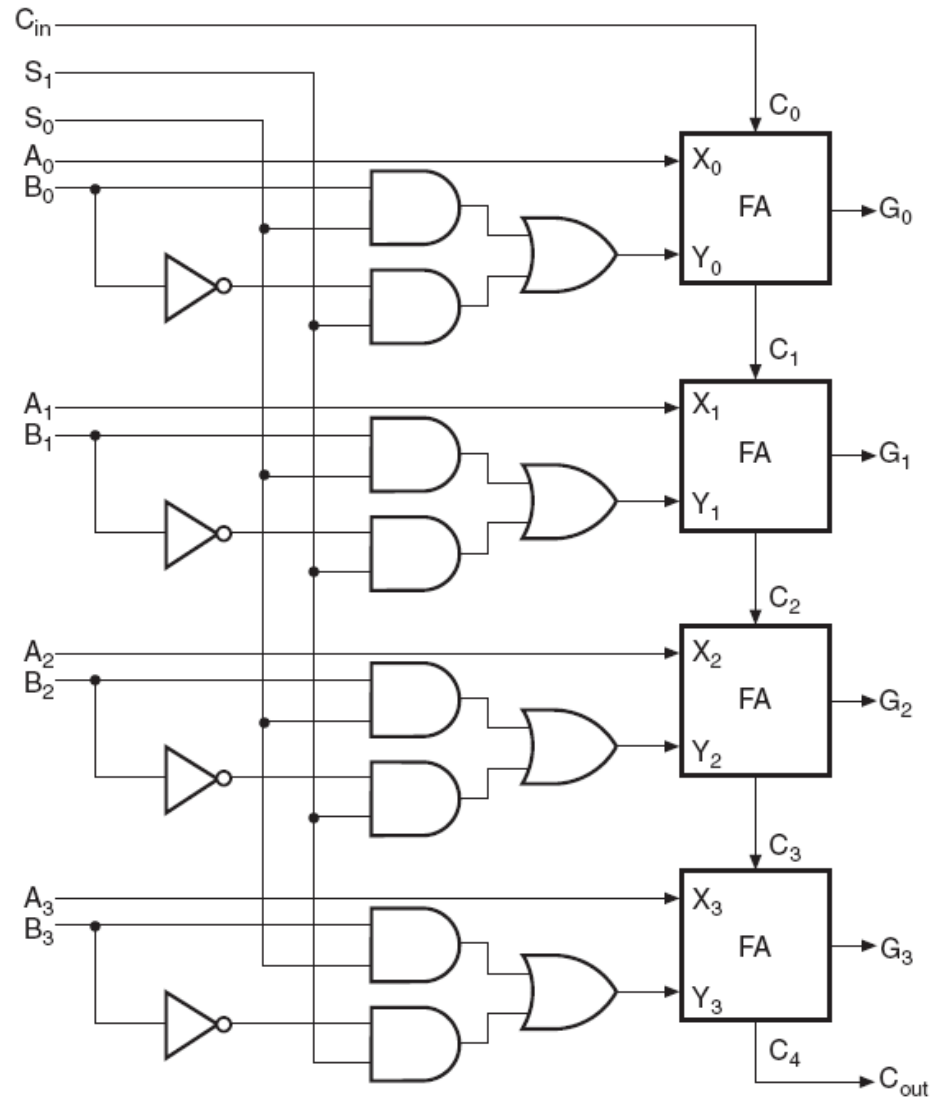

A figura mostra o diagrama lógico de um circuito aritmético para $n = 4$

Os quatro somadores completos (*FA* – *Full-Adder*) constituem o somador paralelo

Um Estágio do Circuito Lógico

 

(a) Logic Diagram

S_1	S_0	Output	Operation
0	0	$G = A \wedge B$	AND
0	1	$G = A \vee B$	OR
1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	1	$G = \bar{A}$	NOT


(b) Function Table

Microoperações lógicas manipulam os *bits* dos operandos considerando cada *bit* em um registrador como uma variável binária, desta forma realizando operações *bit a bit*

A partir das quatro operações lógicas disponíveis nas entradas do *MUX 4x1*, é possível obter outras operações lógicas

Para um circuito lógico de n *bits*, este diagrama precisa ser repetido n vezes

Um Estágio da ALU

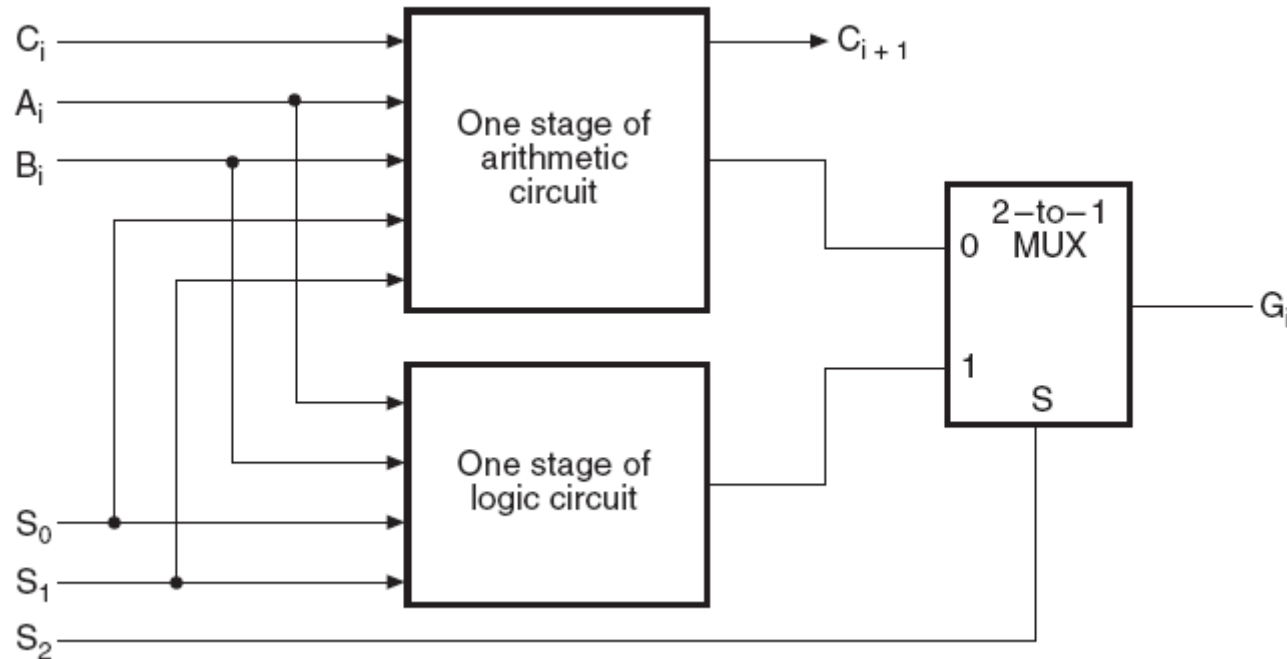

A *ALU* é construída combinando-se o circuito aritmético com o lógico, sendo as entradas de seleção S_1 e S_0 comum aos dois circuitos, com S_2 decidindo sobre o modo de operação, aritmético ($S_2 = 0$) ou lógico ($S_2 = 1$)

Para uma *ALU* de n bits, este diagrama precisa ser repetido n vezes

Tabela de Funções da ALU

Operation Select				Operation	Function
S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}		
0	0	0	0	$G = A$	Transfer A
0	0	0	1	$G = A + 1$	Increment A
0	0	1	0	$G = A + B$	Addition
0	0	1	1	$G = A + \underline{B} + 1$	Add with carry input of 1
0	1	0	0	$G = A + \underline{B}$	A plus 1's complement of B
0	1	0	1	$G = A + B + 1$	Subtraction
0	1	1	0	$G = A - 1$	Decrement A
0	1	1	1	$G = A$	Transfer A
1	0	0	X	$G = A \wedge B$	AND
1	0	1	X	$G = A \vee B$	OR
1	1	0	X	$G = \underline{A} \oplus B$	XOR
1	1	1	X	$G = \underline{A}$	NOT (1's complement)

A ALU do exemplo oferece oito operações aritméticas e quatro lógicas, selecionadas através de S₂, S₁, S₀ e C_{in} (durante as operações lógicas, C_{in} não tem nenhum efeito sobre o resultado, podendo seu valor ser 0 ou 1)

VHDL Comportamental de uma ALU

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ALU is
  port (A : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        B : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        S : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        F : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
end ALU;
```

```
architecture Behavioral of ALU is
begin
  process(A, B, S)
  begin
    case S is
      when "000" => F <= "00";
      when "001" => F <= (NOT A) + B + "01";
      when "010" => F <= (NOT B) + A + "01";
      when "011" => F <= A + B;
      when "100" => F <= A XOR B;
      when "101" => F <= A OR B;
      when "110" => F <= A AND B;
      when "111" => F <= "01";
      when others => null;
    end case;
  end process;
end Behavioral;
```

S2	S1	S0	F
0	0	0	"00"
0	0	1	(NOT A)+B+"01"
0	1	0	(NOT B)+A+"01"
0	1	1	A+B
1	0	0	A XOR B
1	0	1	A OR B
1	1	0	A AND B
1	1	1	"01"

Uma ALU pode facilmente ser especificada no nível comportamental com a cláusula

case expressão **is**

when opções => comando


end case

ou

with expressão **select**

nome <= comando **when** opções

Diagrama Esquemático Xilinx da ALU

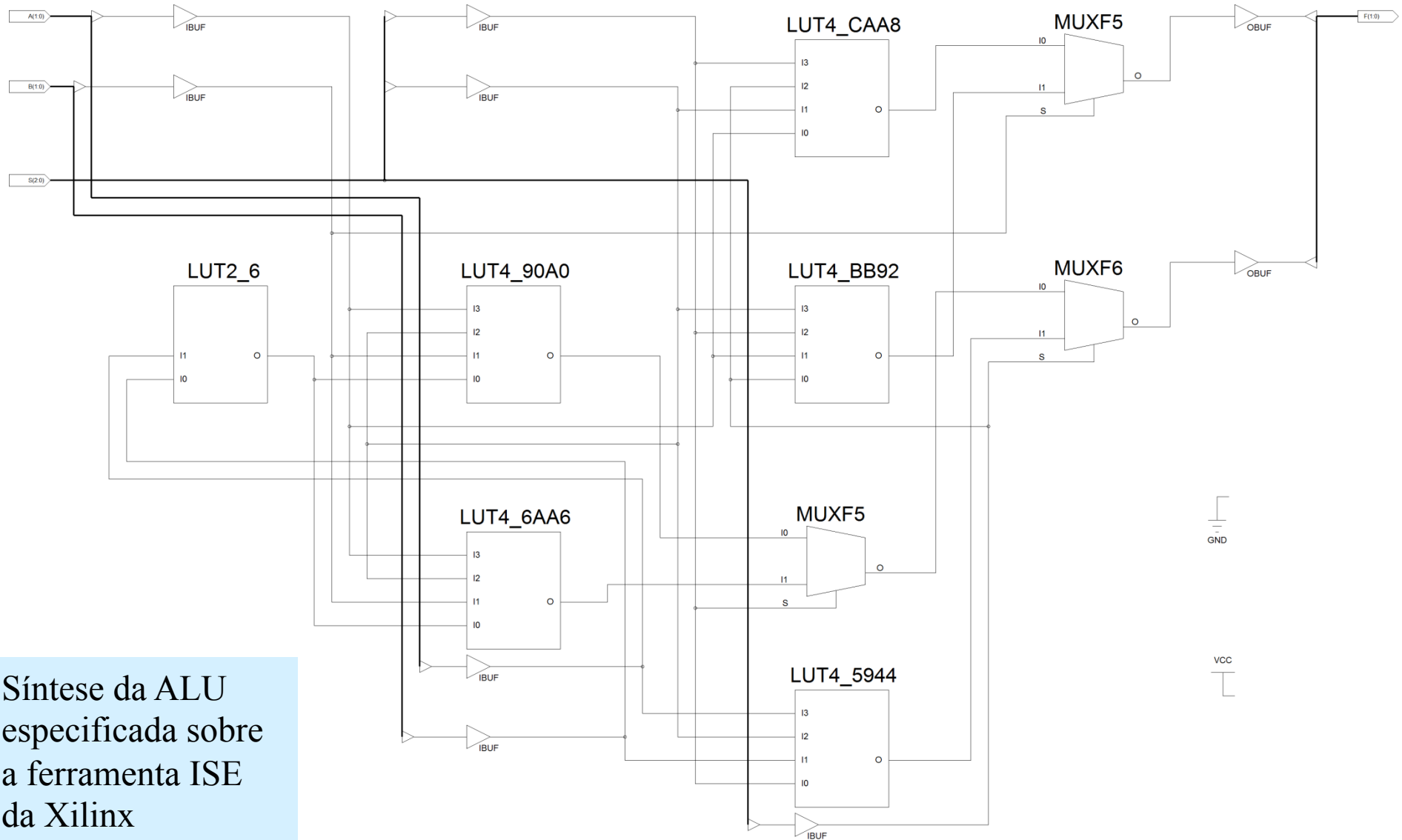

Síntese da ALU especificada sobre a ferramenta ISE da Xilinx

Exemplo Prático: ALU 74HC181

4-bit arithmetic logic unit

74HC/HCT181

FUNCTION TABLES

MODE SELECT INPUTS				ACTIVE HIGH INPUTS AND OUTPUTS	
S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	LOGIC (M=H)	ARITHMETIC ⁽²⁾ (M=L; C _n =H)
L	L	L	L	\overline{A}	A
L	L	L	H	$\overline{A+B}$	A + B
L	L	H	L	\overline{AB}	A + \overline{B}
L	L	H	H	logical 0	minus 1
L	H	L	L	\overline{AB}	A plus \overline{AB}
L	H	L	H	\overline{B}	(A + B) plus \overline{AB}
L	H	H	L	$A \oplus B$	A minus B minus 1
L	H	H	H	\overline{AB}	\overline{AB} minus 1
H	L	L	L	$\overline{A+B}$	A plus AB
H	L	L	H	$\overline{A \oplus B}$	A plus B
H	L	H	L	B	(A + \overline{B}) plus AB
H	L	H	H	AB	AB minus 1
H	H	L	L	logical 1	A plus A ⁽¹⁾
H	H	L	H	$A + \overline{B}$	(A + B) plus A
H	H	H	L	A + B	(A + \overline{B}) plus A
H	H	H	H	A	A minus 1

Notes to the function tables

- Each bit is shifted to the next more significant position.
- Arithmetic operations expressed in 2s complement notation.

H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level

MODE SELECT INPUTS				ACTIVE LOW INPUTS AND OUTPUTS	
S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	LOGIC (M=H)	ARITHMETIC ⁽²⁾ (M=L; C _n =L)
L	L	L	L	\overline{A}	A minus 1
L	L	L	H	\overline{AB}	AB minus 1
L	L	H	L	$\overline{A+B}$	\overline{AB} minus 1
L	L	H	H	logical 1	minus 1
L	H	L	L	$\overline{A+B}$	A plus (A + \overline{B})
L	H	L	H	\overline{B}	AB plus (A + \overline{B})
L	H	H	L	$\overline{A \oplus B}$	A minus B minus 1
L	H	H	H	A + \overline{B}	A + \overline{B}
H	L	L	L	\overline{AB}	A plus (A + B)
H	L	L	H	A \oplus B	A plus B
H	L	H	L	B	\overline{AB} plus (A + B)
H	L	H	H	A + B	A + B
H	H	L	L	logical 0	A plus A ⁽¹⁾
H	H	L	H	\overline{AB}	AB plus A
H	H	H	L	AB	\overline{AB} plus A
H	H	H	H	A	A

Notes to the function tables


- Each bit is shifted to the next more significant position.
- Arithmetic operations expressed in 2s complement notation.

H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level

As entradas e saídas da 74x181 são normalmente ativas em *LOW*, mas esta ALU pode ser utilizada com suas entradas e saídas ativas em *HIGH* (fazendo operações complementares)


Operandos ativos em HIGH e LOW na 74HC181

Active HIGH operands

 

A pinagem da 74x181 tanto para o operação com suas entradas e saídas ativas em *HIGH* ou *LOW* é a mesma, mas os conjuntos de operações lógicas e aritméticas são distintos

Active LOW operands

 

As entradas (A_3-A_0 e B_3-B_0) e as saídas (F_3-F_0) são para quatro *bits*.

Quando $M=1$, são selecionadas através de S_3-S_0 as operações lógicas, cujos resultados dependem apenas das entradas A_i e B_i , sendo C_n (*Vem_Um*) e C_{n+4} (*Vai_Um*) ignorados

Quando $M=0$, são selecionadas as operações aritméticas e o *Vem_Um* se propaga entre os estágios

Diagrama Lógico da ALU 74HC181

