



Sistemas Digitais

Transferências entre Registradores

Referência Bibliográfica:

Logic and Computer Design Fundamentals – Mano & Kime

Adaptações: José Artur Quilici-Gonzalez



Sumário

- **Transferências entre Registradores**
 - Registrador
 - RTL – *Register Transfer Language*
 - Transferências baseadas em Multiplexador
 - Transferências baseadas em Barramento
 - Transferência serial
 - Micro-operações


Registradores

- **Registrador** – um conjunto de elementos de armazenagem binária (*Flip-Flops*)
- Em teoria, o comportamento de um registrador segue uma lógica sequencial que pode ser definida por uma **Tabela de Estados**
- É mais comum imaginar um registrador como o **armazenador de um vetor de valores binários**
- Frequentemente usado para o armazenamento, a movimentação e o processamento de dados


Armazenagem em Registrador

- **Expectativas:**
 - Um registrador pode armazenar **informação por múltiplos ciclos de *clock***
 - A operação de “armazenar” ou “carregar” informação deve ser controlado por um sinal
- **Realidade:**
 - Um registrador com *flip-flop D* carrega **informação nova a cada ciclo de *clock***
- **Como materializar as expectativas:**
 - Usando um sinal para bloquear o *clock* do registrador,
 - Usando um sinal para controlar o retorno da saída do registrador para suas entradas, ou
 - Usando *flip-flops SR* ou *JK*, que em $(0,0)$ mantêm o **Estado Atual**
- **Load** ou **Carrega** é um nome frequente para o sinal que controla a armazenagem e carga do registrador
 - **Load = 1**: Carrega os valores das entradas de dados
 - **Load = 0**: Armazena (mantém) os valores no registrador

Exemplo de Registrador de 4 Bits

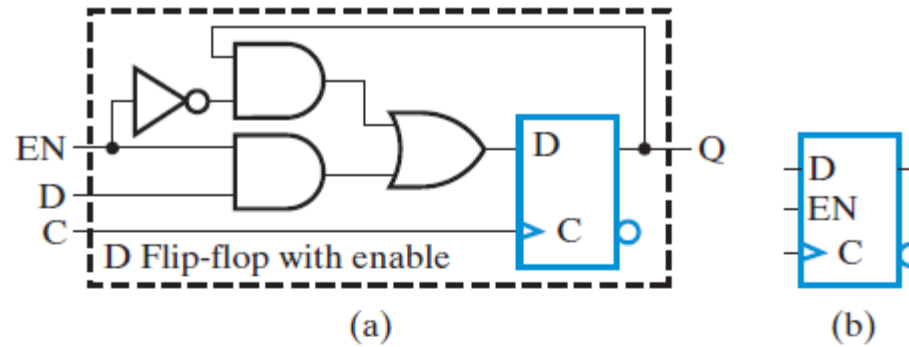

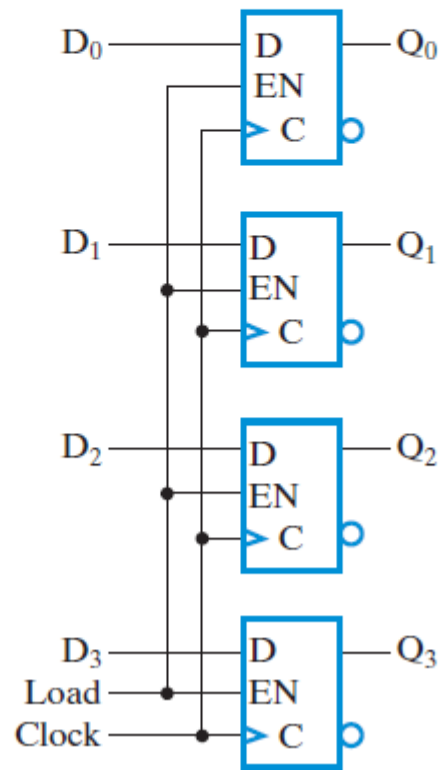
- O sinal **EN** seleciona entre o *bit* de entrada **D** e o *bit* **Q** de saída do FF
- Para **EN=1**, **D** é selecionado e um novo valor é carregado
- Para **EN=0**, **Q** é selecionado e a saída é carregada novamente no FF, preservando o Estado Presente



Transferência entre Registradores

- **Operações de Transferência entre Registradores**
Compreendem a movimentação e o processamento de dados armazenados nos registradores
- **Três componentes básicos especificam as operações:**
 - conjunto de registradores no sistema
 - operações realizadas nos dados binários dos registradores
 - controle para supervisionar a sequência de operações
- **Operações Elementares** – *load* (carregar), *count* (contar), *shift* (deslocar), *add* (somar), *bitwise "OR"* (operação *OR bit a bit*) etc.
 - As operações elementares são chamadas ***micro-operações***

Notação para Registrador

 


- **Letras e números** – denotam um registrador (ex. R2, PC, IR)
- **Parênteses ()** – denotam uma faixa de *bits* do registrador (ex. R1(1), PC(7:0), AR(L))
- **Flecha (←)** – denota transferência de dado (R1 ← R2, PC(L) ← R0)
- **Vírgula** – separa operações paralelas
- **Colchetes []** – Especificam um endereço da memória (ex. R0 ← M[AR], R3 ← M[PC])

Transferência Condicional

- *If* ($K1 = 1$) *then* ($R2 \leftarrow R1$)
é abreviado para

K1: (R2 ← R1)

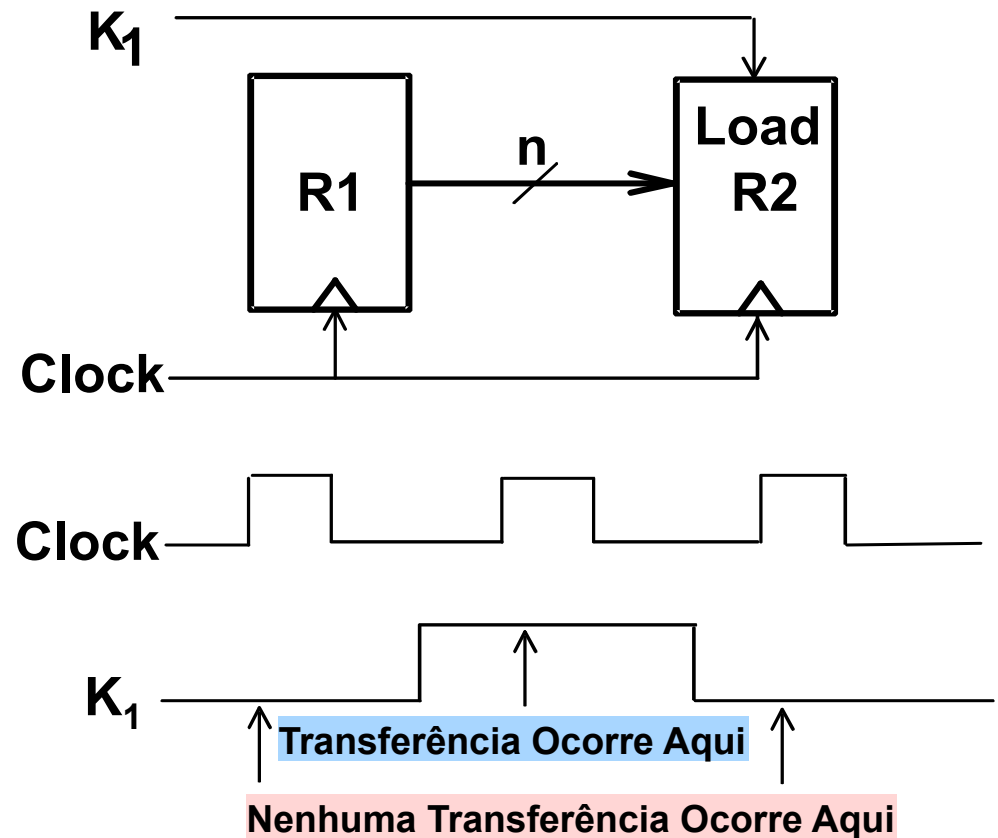em que K1 é uma **variável de controle** especificando uma execução condicional de uma **micro-operação**



Diferenças entre a Notação RTL e VHDL

Textbook RTL, VHDL, and Verilog Symbols for Register Transfers

Operation	Text RTL	VHDL	Verilog
Combinational assignment	=	= (sequential)	assign = (blocking)
Register transfer	←	<= (concurrent)	<= (nonblocking)
Addition	+	+	+
Subtraction	-	-	-
Bitwise AND	^	and	&
Bitwise OR	∨	or	
Bitwise XOR	⊕	xor	^
Bitwise NOT	- (overline)	not	~
Shift left (logical)	sl	sll	<<
Shift right (logical)	sr	srl	>>
Vectors/registers	A(3:0)	A(3 down to 0)	A[3:0]
Concatenation		&	{ , }

Micro-operações

- **Agrupamento das Micro-operações por Afinidade:**

- **Transferência** - move dados de um conjunto de registradores para outro
- **Aritmético** – realiza operações aritméticas nos dados dos registradores
- **Lógico** - manipula dados ou realiza operações lógicas entre *bits*
- **Deslocamento (*Shift*)** – desloca dados nos registradores

Operações Aritméticas

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão

Operações Lógicas

- \vee OU Lógico (*Logical OR*)
- \wedge E Lógico (*Logical AND*)
- \oplus *Logical Exclusive OR*
- ou ' *Not*

Exemplo de Micro-operações

- Adicionar o conteúdo de R1 ao de R2 e colocar o resultado em R1

$$\mathbf{R1 \leftarrow R1 + R2}$$

- Multiplicar o conteúdo de R1 pelo de R6 e colocar o resultado em PC

$$\mathbf{PC \leftarrow R1 * R6}$$

- Fazer o Exclusive OR do conteúdo de R1 com o conteúdo de R2 e colocar o resultado em R1

$$\mathbf{R1 \leftarrow R1 \oplus R2}$$

Exemplo de Micro-operações (Cont.)

- Fazer o Complemento de 1 do conteúdo de R2 e colocá-lo em PC
- **$PC \leftarrow \overline{R2}$**

- Sob a condição **K1 OR K2**, o conteúdo de R1 é o **Logic bitwise ORed** com o conteúdo de R3 e o resultado colocado em R1
- **(K1 + K2): $R1 \leftarrow R1 \vee R3$**

- OBS: "+" (como em $K_1 + K_2$) significa "OR"
Em $R1 \leftarrow R1 + R3$, "+" significa "plus" ou "mais"

Expressões de Controle

- A **expressão de controle** para uma operação aparece à esquerda da operação e é separada por dois pontos ":"
 - Expressões de controle especificam a **condição lógica** para que a operação ocorra
 - Valores da expressão de controle:
 - **Lógico "1"** -- a operação ocorre
 - **Lógico "0"** -- a operação não ocorre
- Exemplo:
 - $\overline{X} K1 : R1 \leftarrow R1 + R2$
 $X K1 : R1 \leftarrow R1 + \overline{R2} + 1$
 - A variável K1 habilita a operação, seja ela de adição ou subtração
 - Se $X = 0$, então $\overline{X} = 1$, e $\overline{X} K1 = 1$, ativando a adição de R1 e R2
 - Se $X = 1$, então $X K1 = 1$, ativando a adição de R1 e o complemento de 2 de R2 (subtração)

Expressões de Controle - Implementação


$\bar{X}K_1: R1 \leftarrow R1 + R2$

$XK_1: R1 \leftarrow R1 + \bar{R}2 + 1$

porém,

$\bar{X}K_1 + XK_1 = (\bar{X} + X)K_1 = K_1$

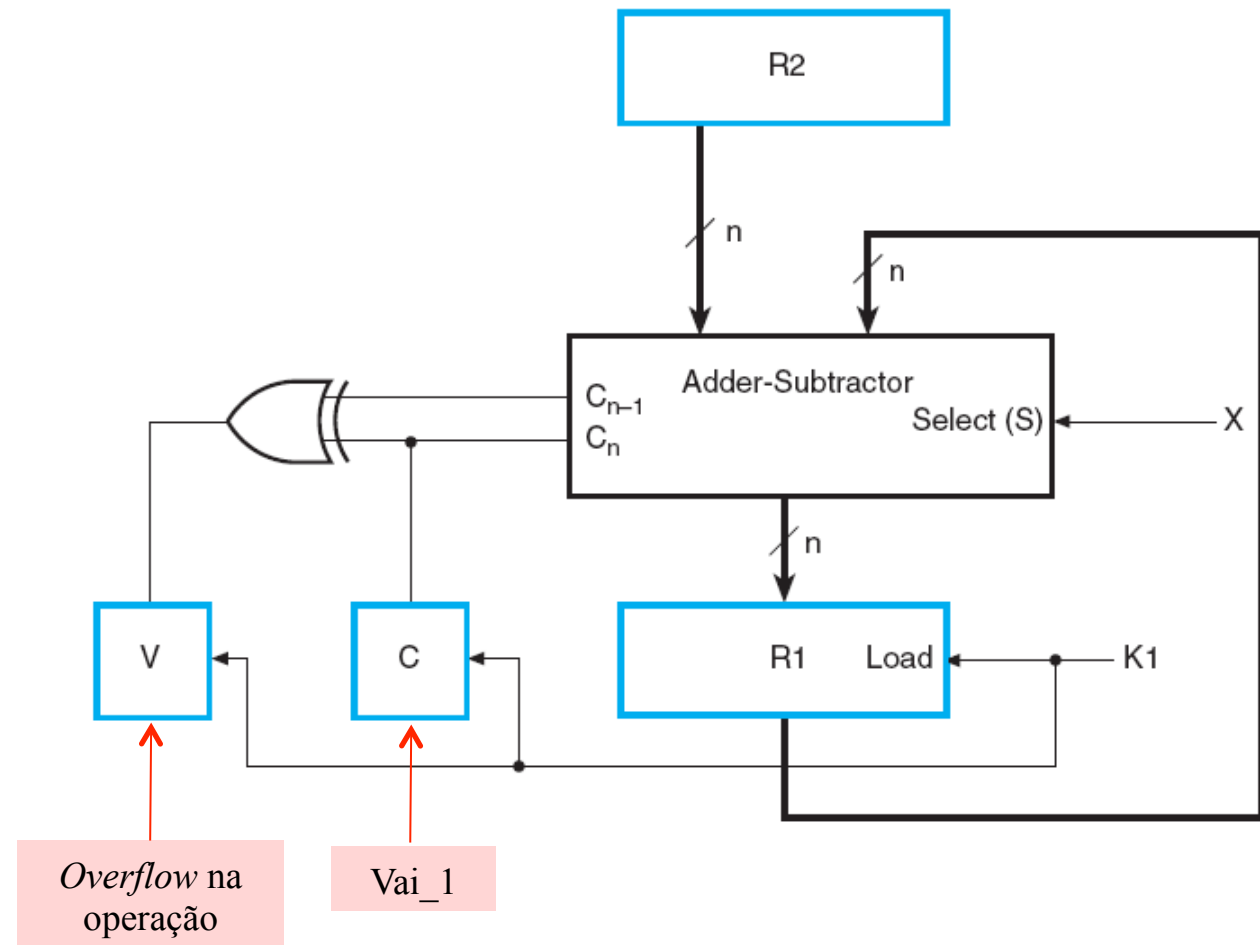A variável de controle X seleciona a operação (soma ou subtração) e a variável de controle K_1 carrega o resultado em $R1$, C e V



Micro-operações Aritméticas

Designação Simbólica	Descrição
$R0 \leftarrow R1 + R2$	Adição
$R0 \leftarrow \overline{R1}$	Complemento de 1
$R0 \leftarrow \overline{R1} + 1$	Complemento de 2
$R0 \leftarrow R2 + \overline{R1} + 1$	R2 menos R1 (Compl. de 2)
$R1 \leftarrow R1 + 1$	Incremento (<i>count up</i>)
$R1 \leftarrow R1 - 1$	Decremento (<i>count down</i>)

- Note que qualquer registrador pode ser especificado como fonte 1(ou origem 1), fonte 2, ou destino
- Estas micro-operações simples operam na palavra inteira

Micro-operações Lógicas

Designação Simbólica	Descrição
$R0 \leftarrow \overline{R1}$	<i>Bitwise NOT</i>
$R0 \leftarrow R1 \vee R2$	<i>Bitwise OR (“sets bits”)</i>
$R0 \leftarrow R1 \wedge R2$	<i>Bitwise AND (“clears bits”)</i>
$R0 \leftarrow R1 \oplus R2$	<i>Bitwise EXOR (“complements bits”)</i>

- Micro-operações lógicas são úteis para manipular os *bits* armazenados nos registradores
- Essas operações consideram separadamente cada bit, que é visto como uma variável binária

Micro-operações Lógicas (cont.)

- Seja $R1 = 10101010$,
e $R2 = 11110000$
- Então após a operação, R0 assume os valores:

R0	Operação
01010101	$R0 \leftarrow \overline{R1}$
11111010	$R0 \leftarrow R1 \vee R2$
10100000	$R0 \leftarrow R1 \wedge R2$
01011010	$R0 \leftarrow R1 \oplus R2$

Micro-operações de Deslocamento (*Shift*)

- Seja $R2 = 11001001$
- Então, após a operação, $R1$ assume os valores:

Designação Simbólica	Descrição
$R1 \leftarrow sl R2$	<i>Shift Left</i>
$R1 \leftarrow sr R2$	<i>Shift Right</i>

R1	Operação
10010010	$R1 \leftarrow sl R2$
01100100	$R1 \leftarrow sr R2$

- Estas operações de *shifts* completam com zeros as novas posições (*zero fill*)
- Às vezes, um *FF* separado é usado para fornecer um novo dado (*bit*) de entrada (*data shifted in*), ou para "guardar" os dados de saída (*data shifted out*)


Estruturas para Transferência entre Registradores

- **Transferências Baseadas em Multiplexadores** – Múltiplas entradas são selecionadas por um multiplexador dedicado do registrador
- **Transferências Baseadas em *Bus*** – Múltiplas entradas são selecionadas por um multiplexador compartilhado comandando um *bus* (barramento) que alimenta as entradas de múltiplos registradores
- **Three-State Bus** - Múltiplas entradas são selecionadas por *drivers* de 3-estados (*3-state drivers*), cujas saídas se conectam a um *bus* que alimenta múltiplos registradores
- **Outras Estruturas de Transferência** - Uso de múltiplos multiplexadores, múltiplos *buses*, e combinações de todos os elementos acima citados

Multiplexadores Dedicados X Bus Único

Na solução com *bus* único há uma redução de *hardware* (os *muxes* dedicados são substituídos por um *bus*) porém com limitações nas opções de transferências simultâneas

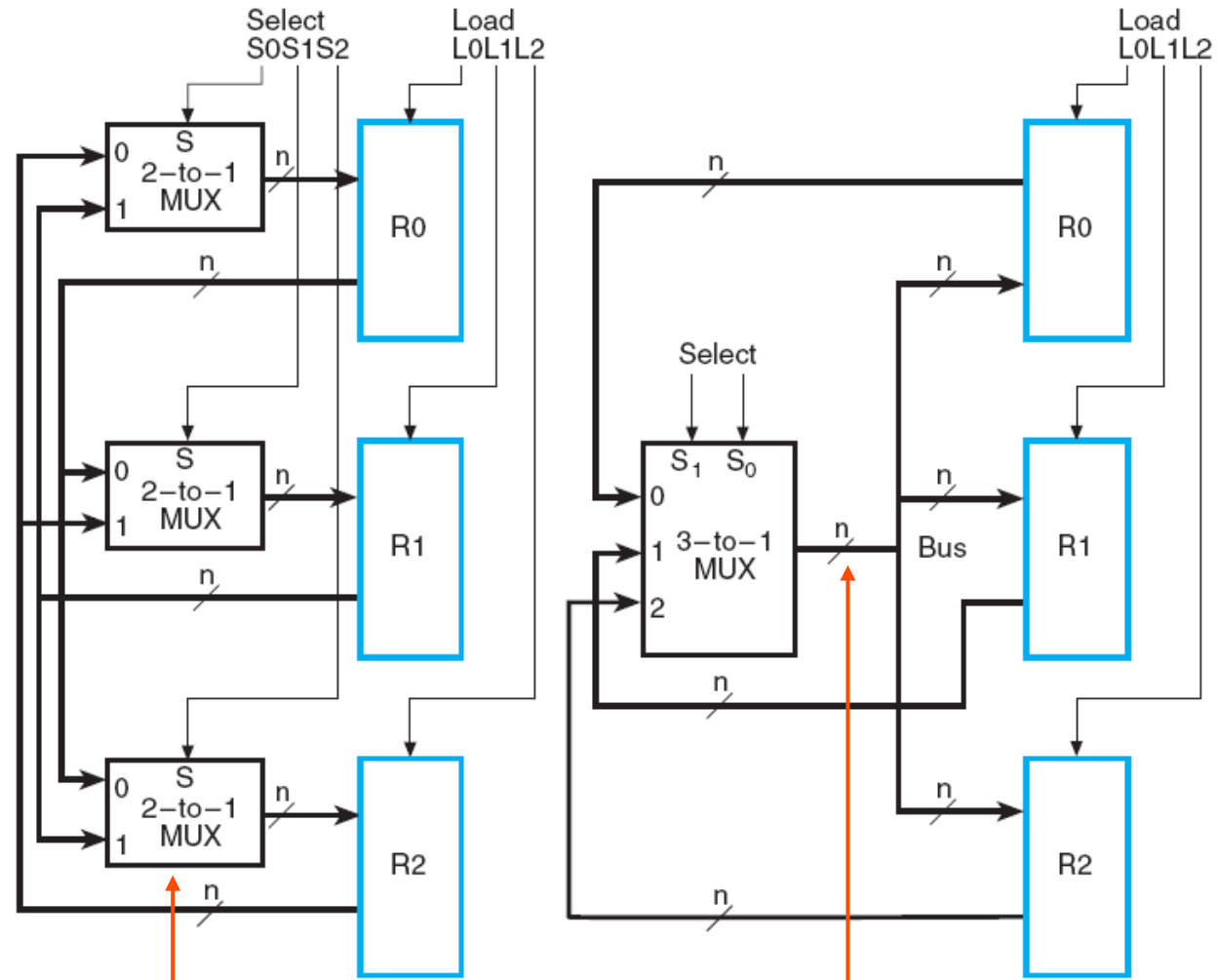
Por ex., $R0 \leftarrow R1$, $R1 \leftarrow R0$ só é possível implementar na arquitetura com multiplexadores dedicados



(a) Dedicated multiplexers

(b) Single Bus

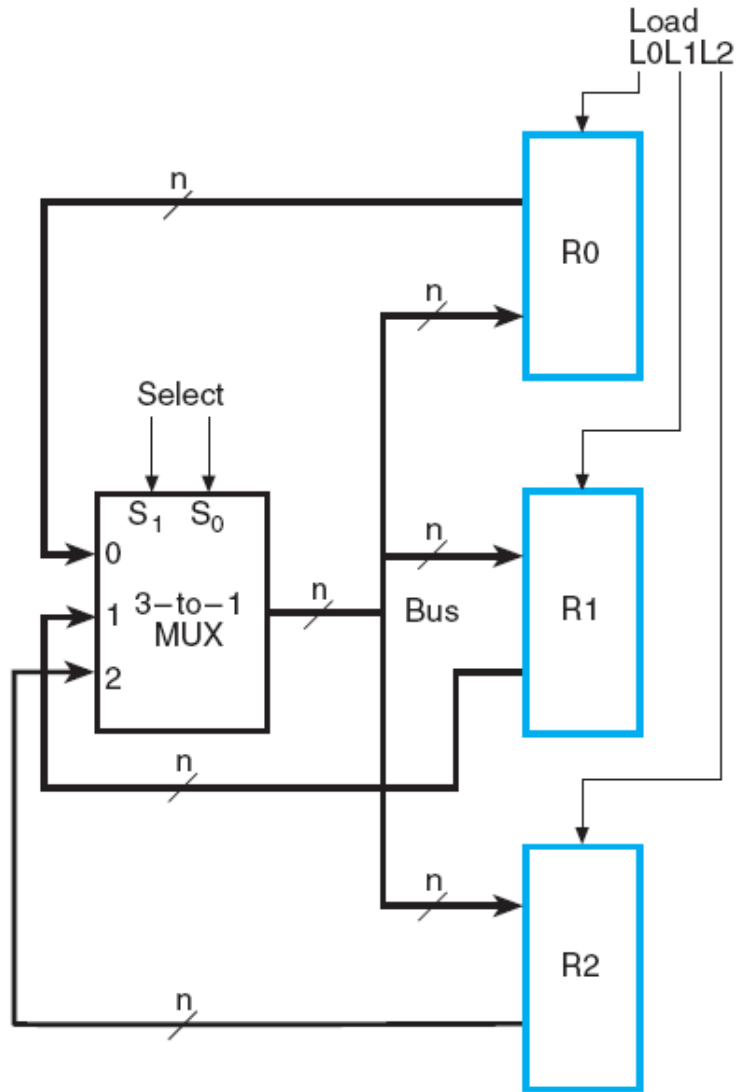Exemplo de Transferências entre Registradores



Register Transfer	Select		Load		
	S1	S0	L2	L1	L0
$R0 \leftarrow R2$	1	0	0	0	1
$R0 \leftarrow R1, R2 \leftarrow R1$	0	1	1	0	1
$R0 \leftarrow R1, R1 \leftarrow R0$	Impossible				


A tabela acima mostra como as **variáveis de controle** precisam ser ajustadas para a realização de algumas transferências entre registradores (com **implementação de *bus* único**)

Note que estas transferências, efetivamente, ocorrerão na próxima transição positiva do *clock* (não mostrado neste diagrama)

Mas, $R0 \leftarrow R1, R1 \leftarrow R0$ só é possível realizar na **implementação com multiplexadores dedicados**

Bus com Mux X Bus com Three-state Drivers

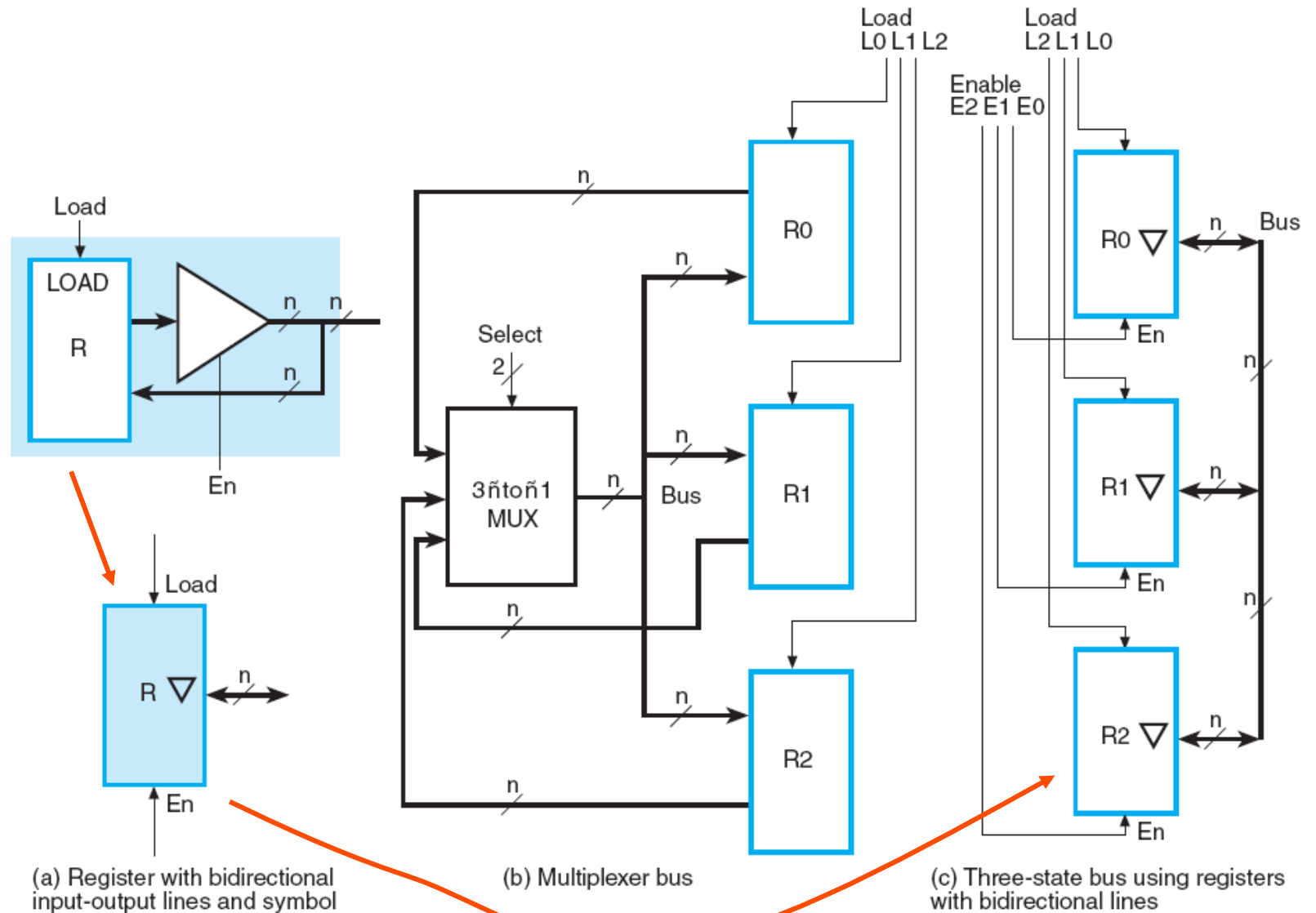O uso do *three-state bus*, com conexões bidirecionais de entrada-saída, é particularmente efetivo entre circuitos lógicos em encapsulamentos físicos distintos



Transferências Envolvendo Memória


Como os **Barramentos de Dados e de Endereço** são acessados por dispositivos em encapsulamentos físicos distintos, estes barramentos são implementados usando registradores com *buffers* de três estados

Note que existe a possibilidade da **troca direta** de dados entre os **Registradores de Dados (D0, D1, D2)**, enquanto a Memória permanece inativa

Ex. de Transferências


Write: $M[A1] \leftarrow D2$

Read: $D1 \leftarrow M[A2]$

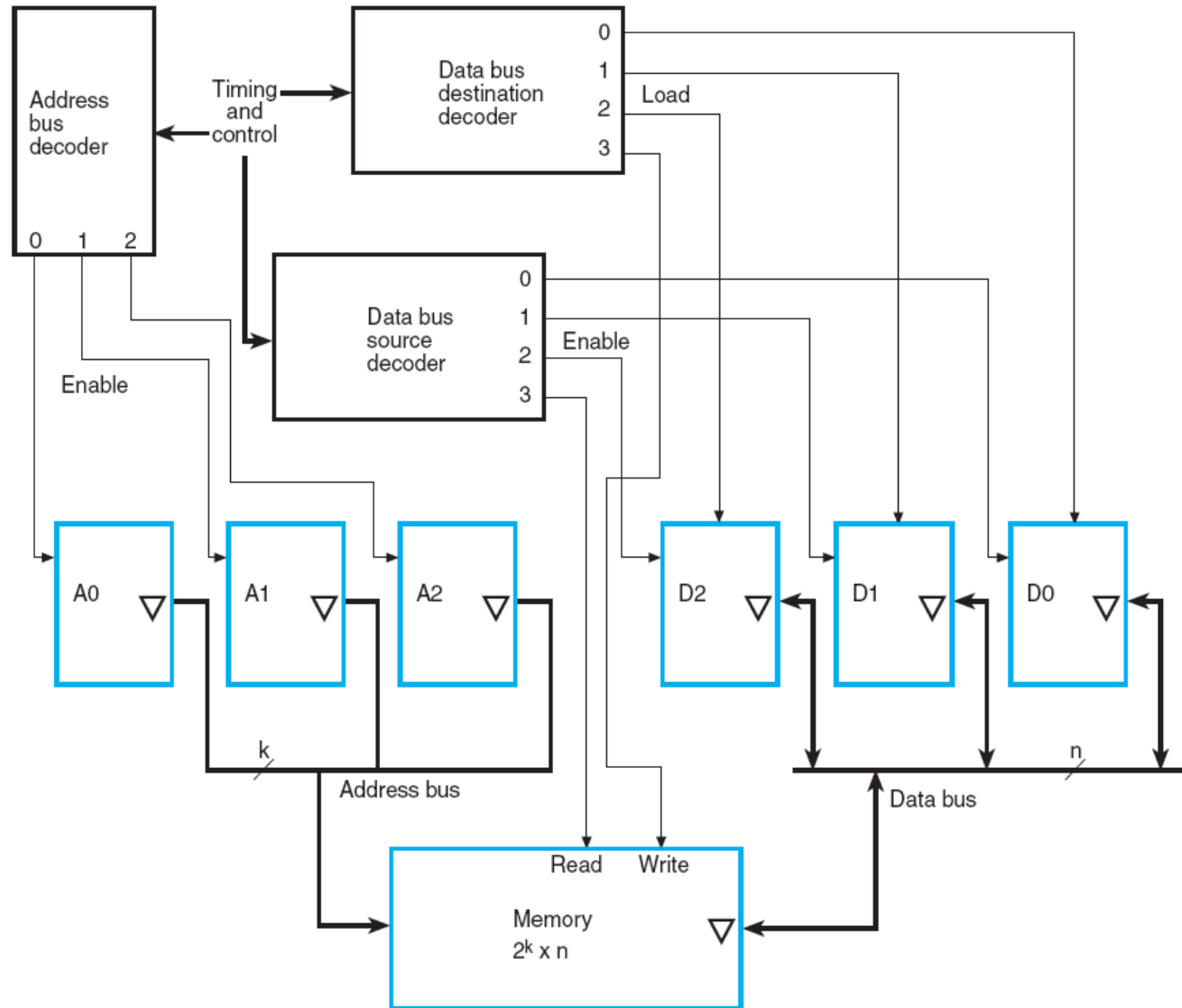

Transferências Baseadas em Multiplexador

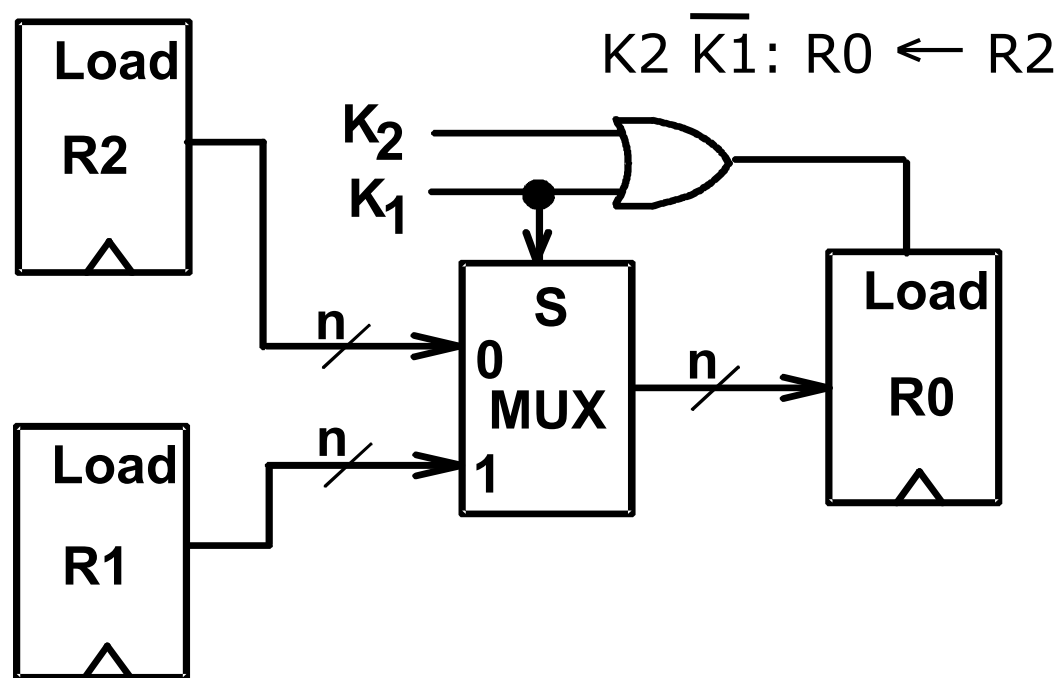- Multiplexadores conectados às entradas dos registradores produzem estruturas de transferência flexíveis (Obs: os *clocks* foram omitidos por questão de clareza)
- As transferências são: $K_1: R_0 \leftarrow R_1$




Transferências Baseadas em Multiplexador Diagrama Lógico

If ($K_1=1$) then ($R0 \leftarrow R1$)
else
if ($K_2=1$) then ($R0 \leftarrow R2$)


Esta expressão é equivalente a:

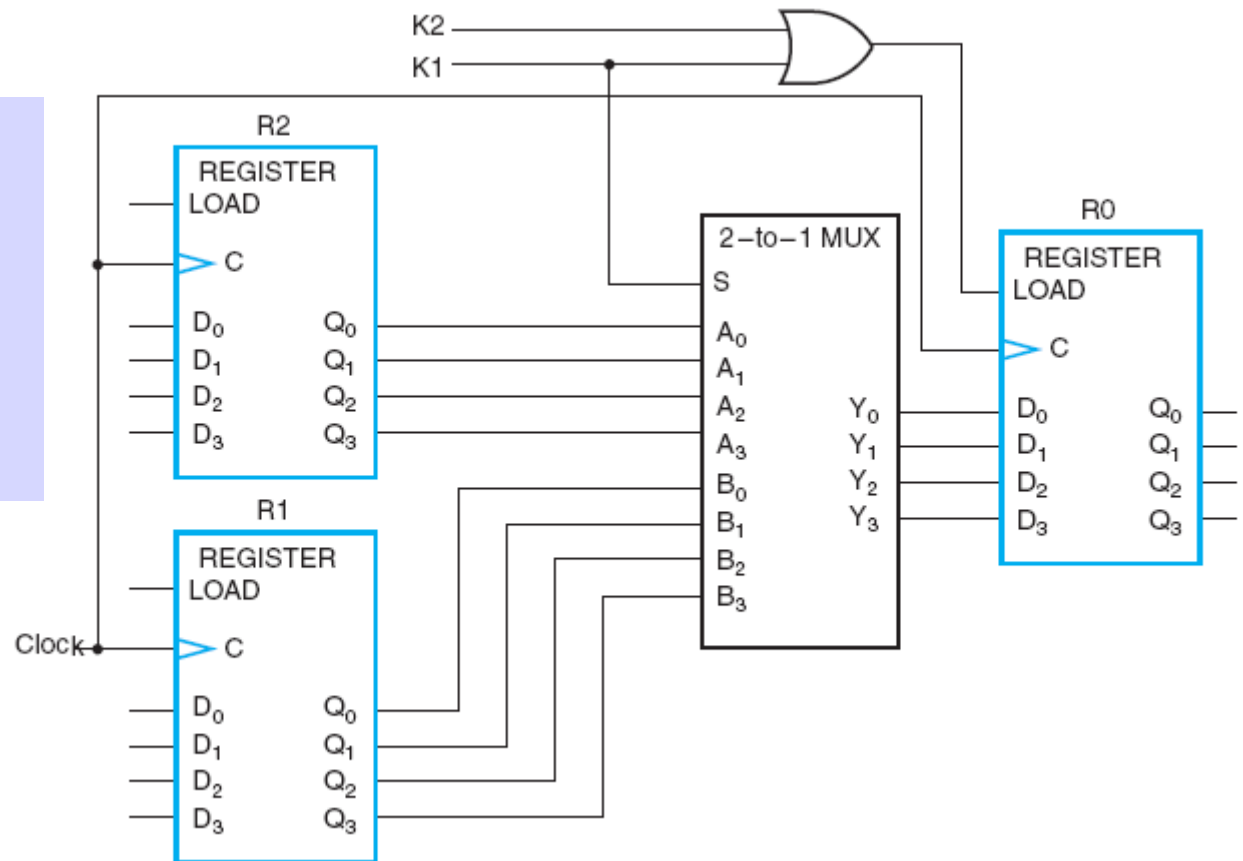$K_1 \cdot R0 \leftarrow R1, \bar{K}_1 K_2 \cdot R0 \leftarrow R2$



Registadores de Deslocamento

 
- **Registadores de Deslocamento** (*Shift Registers*) movimentam dados lateralmente dentro do registrador em direção à posição MSB ou LSB
- No caso mais simples, o registrador de deslocamento é simplesmente um conjunto de *FF D* conectados em linhas como este:



- A entrada de dados, *In*, é chamada *entrada serial ou shift right input*
- A saída de dados, *Out*, é frequentemente chamada *saída serial*
- O vetor (*A, B, C, Out*) é chamado *saída paralela*

Registadores de Deslocamento (cont.)

 - O comportamento de um registrador de deslocamento serial é observado na saída da direita
- T0 é o estado do registrador antes da ocorrência do primeiro pulso de *clock*
- T1 é o estado depois do primeiro pulso e antes do segundo
- Estados inicialmente desconhecidos são marcados com “?”



CP	In	A	B	C	Out
T0	0	?	?	?	?
T1	1	0	?	?	?
T2	1	1	0	?	?
T3	0	1	1	0	?
T4	1				
T5	1				
T6	1				

Registradores de Deslocamento com Carga Paralela

- Acrescentado-se um *mux* entre cada estágio do registrador de deslocamento, os dados podem ser deslocados ou carregados
- Se o *SHIFT* for BAIXO, A e B são substituídos pelos dados nas linhas de D_A e D_B , caso contrário, os dados se deslocam para a direita a cada *clock*
- Acrescentando-se mais *bits*, é possível construir registradores de deslocamento com carga paralela de n -bit

