



Sistemas Digitais

Palavra de Controle (*Control Word*)

Referência Bibliográfica:

Logic and Computer Design Fundamentals – Mano & Kime

Adaptações: José Artur Quilici-Gonzalez



Sumário

- ***Datapaths e Control Word***
 - Introdução
 - Exemplo de *Datapath*
 - *Arithmetic Logic Unit (ALU)*
 - Deslocador ou *Shifter*
 - Representação de *Datapath*
 - *Control Word*


Introdução

- Especificação de um Computador
 - ***Instruction Set Architecture (ISA)*** - a especificação de um computador para um programador em seu nível mais baixo
 - ***Computer Architecture*** – uma descrição em alto nível do *hardware* que implementa o computador a partir da *ISA*
 - Na realidade, a **arquitetura** normalmente inclui especificações adicionais tais como velocidade, custo e confiabilidade.

Introdução (continuação)

- A arquitetura de um computador simples é decomposta em:
 - **Caminho de Dados** (*Datapath*) para realizar operações de transferência e processamento de dados
 - **Unidade de Controle** para autorizar e determinar a sequência de operações do *Datapath*
- Um ***Datapath*** é especificado por:
 - Um conjunto de registradores
 - Uma lógica digital (*Bus, MUX, Decoder, ALU* etc.) que implementa as micro-operações nos dados armazenados nos registradores
 - Uma interface de controle que supervisiona a sequência de operações no sistema

 Interação entre *Datapath* e Unidade de Controle




- **Sinais de Controle** são sinais binários que ativam as operações de processamento de dados
- A **Unidade de Controle**, por sua vez, recebe **Sinais de Estado** do *Datapath* (úteis para a **Unidade de Controle** determinar a sequência específica de operações)
- Tanto a **Unidade de Controle** quanto o *Datapath* podem interagir com outras partes do **Sistema Digital** (como Memória, lógica de *Input-Output*) através das Entradas e Saídas de Dados e Controles etc.

Datapaths

- Princípios para *datapaths* básicos:
 - O conjunto de registradores
 - Coleção de registradores individuais
 - Um conjunto de registradores com recursos de acesso comum chamado *register file* (para armazenar resultados parciais)
 - Uma combinação dos itens acima
 - Implementação de micro-operação
 - Um ou mais recursos compartilhados para implementar as micro-operações
 - *Buses* – vias de transferências compartilhadas
 - *Arithmetic-Logic Unit (ALU)* - recursos compartilhados para implementar micro-operações aritméticas e lógicas
 - *Shifter* - recurso compartilhado para implementar micro-operações de deslocamento

 
Exemplo de *Datapath*

- Quatro registradores com carga paralela
- Dois selecionadores de registradores baseados em *mux*
- Um decodificador de registrador de destino
- *Mux B* para entrada de uma constante externa
- *Buses A* e *B* com endereço externo e saídas de dados
- *ALU* e *Shifter* com *Mux F* para seleção de saída
- Lógica para geração de *status bits* *V*, *C*, *N*, *Z* (*Overflow*, *Carry*, *Negative*, *Zero*)
- *Mux D* para entrada de dado externo



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*


- Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*
- Aplique 10 em *B select* para carregar o conteúdo de *R2* em *B data* e aplique 0 em *MB select* para carregar *B data* no *Bus B*



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*
- Aplique 10 em *B select* para carregar o conteúdo de *R2* em *B data* e aplique 0 em *MB select* para carregar *B data* no *Bus B*
- Aplique 0010 em *G select* para realizar a adição $G = \text{Bus A} + \text{Bus B}$



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*
- Aplique 10 em *B select* para carregar o conteúdo de *R2* em *B data* e aplique 0 em *MB select* para carregar *B data* no *Bus B*
- Aplique 0010 em *G select* para realizar a adição $G = \text{Bus A} + \text{Bus B}$
- Aplique 0 tanto em *MF select* quanto em *MD select* para carregar *G* no *Bus D*



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*
- Aplique 10 em *B select* para carregar o conteúdo de *R2* em *B data* e aplique 0 em *MB select* para carregar *B data* no *Bus B*
- Aplique 0010 em *G select* para realizar a adição $G = \text{Bus A} + \text{Bus B}$
- Aplique 0 tanto em *MF select* quanto em *MD select* para carregar *G* no *Bus D*
- Aplique 00 em *Destination select* para habilitar a entrada *Load* em *R0*



 Exemplo de uma Micro-operação no *Datapath*

- **Micro-operação: $R0 \leftarrow R1 + R2$**


- Aplique 01 em *A select* para carregar o conteúdo de *R1* no *Bus A*
- Aplique 10 em *B select* para carregar o conteúdo de *R2* em *B data* e aplique 0 em *MB select* para carregar *B data* no *Bus B*
- Aplique 0010 em *G select* para realizar a adição $G = \text{Bus A} + \text{Bus B}$
- Aplique 0 tanto em *MF select* quanto em *MD select* para carregar *G* no *Bus D*
- Aplique 00 em *Destination select* para habilitar a entrada *Load* em *R0*
- Aplique 1 em *Load enable* para forçar a entrada *Load* de *R0* em 1 (para que *R0* seja carregado no próximo *clock* - não mostrado)
- A micro-operação completa requer 1 ciclo de *clock*



Deslocador Combinacional

O deslocamento de dados pode ser feito com um **Registrador de Deslocamento**, porém três pulsos de *clock* são necessários para completar a operação (um pulso para carregar o dado, outro para fazer o deslocamento e um terceiro para enviar o resultado ao registrador de destino)

 Em vez disso, a transferência de um registrador de origem para um registrador de destino pode ser feita num único pulso de *clock*, utilizando-se um **Circuito Combinacional**, construído com MUXes



Com a **Variável de Seleção** $S = 00$, B passa pelo **Deslocador Combinacional** sem mudanças

Com $S = 01$, ocorre um deslocamento para a direita


Com $S = 10$, ocorre um deslocamento para a esquerda

Deslocador Circular (*Barrel Shifter*)

Em algumas aplicações, o dado precisa ser deslocado mais de uma posição num único pulso de *clock*

O **Deslocador Circular** é um circuito combinacional que desloca ou “roda” um número de posições especificado por um valor binário

 No tipo de deslocador aqui considerado, os *bits* provenientes da parte mais significativa (*MSB*) são enviados para a posição menos significativa (*LSB*), realizando um deslocamento de n posições para a esquerda ou direita (note que o deslocamento de três posições para a esquerda corresponde ao deslocamento de uma posição para a direita!)



Select		Output				Operation
S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	
0	0	D_3	D_2	D_1	D_0	No rotation
0	1	D_2	D_1	D_0	D_3	Rotate one position
1	0	D_1	D_0	D_3	D_2	Rotate two positions
1	1	D_0	D_3	D_2	D_1	Rotate three positions

Com as **Variáveis de Seleção** $S_1S_0 = 00$, D passa pelo **Deslocador Circular** sem mudanças

Com $S_1S_0 = 01$, ocorre o deslocamento de uma posição para a esquerda (D_0 vai para Y_1 , D_1 para Y_2 etc.)

Com $S_1S_0 = 10$, ocorre um deslocamento de duas posições para a esquerda, e com $S_1S_0 = 11$, três posições para a esquerda (D_0 vai para Y_3 , D_1 para Y_0 , D_2 para Y_1 , e D_3 para Y_2)

Datapath = Register File + Unidade Funcional

Com uma **estrutura hierárquica de representação**, é possível reduzir a complexidade aparente do **Datapath** agrupando os **Registradores** e a **Lógica de Seleção dos Registradores** num **Register File (Banco de Registradores)**

Numa **Unidade Funcional** são agrupados o **Deslocador**, a **ALU** e os três **MUXes**

Dessa forma, a implementação de um módulo pode ser substituída por outra, sem prejuízo da funcionalidade geral


Na realidade, um **Register File** é implementado normalmente como um tipo especial de **Memória Rápida**, que permite a leitura ou escrita de mais de uma palavra simultaneamente

Assim, as entradas originais *A select*, *B select* e *Destination select* se tornam três endereços, como mostrados nesta figura

A address acessa uma palavra a ser lida em **A data**, **B address** acessa uma segunda palavra a ser lida em **B data**, e **D address** acessa uma palavra proveniente de **D data** a ser escrita (todos estes acessos ocorrem no mesmo ciclo de *clock*)

A entrada **Write** é equivalente ao **Load Enable** anterior. Quando **Write = 0**, o conteúdo dos registradores não se altera

 Na **Function Unit**, a entrada **FS** incorpora **G**, **H** e **MF select**



Register File Original

Suponha um **Register File** com 16 registradores de 32 bits. Para selecionar estes registradores, seria necessário um **MUX 16x1** de 32 bits. Na prática, este **MUX** seria muito ineficiente: haveria a necessidade de $16 \times 32 = 512$ conexões para ligar os registradores ao **MUX**! (Problema de **Congestionamento**) Além disso, as entradas de dados para todos os 16 registradores criaria um problema de **fanout**, com correntes muito pequenas para controlar os transistores! Sem mencionar que conexões com baixas correntes tornam os dispositivos lentos, gerando problemas de **atrasos**!

 


Figure 4.79 Above-mirror display design, assuming sixteen 32-bit registers. The mux has too many input wires, resulting in congestion. Also, the data lines C are fanned out to too many registers, resulting in weak current.

Os problemas de congestionamento, *fanout* e atrasos descritos acima podem ser contornados, considerando-se que os registradores não são todos escritos ou lidos simultaneamente.

Register File Aperfeiçoado

Um conjunto de registradores pode ser implementados de forma semelhante a uma memória, com a mesma rapidez, e acesso aos dados através de endereçamento

As conexões internas entre os componentes são cuidadosamente planejadas de modo a contornar os problemas de **congestionamento e fanout**

 


Figure 4.80 16x32 register file block symbol.

Para escrever um dado num registrador do *Register File*, bastaria colocar o dado em ***W_data***, indicar o endereço de um dos 16 registradores de 16 bits em ***W_addr*** e, no ciclo de *clock* desejado, habilitar a escrita com uma autorização em ***W_en***

O conjunto de entradas ***W_data***, ***W_addr***, e ***W_en*** é conhecido como Porta de Escrita do *Register File* (***Write Port***)

A operação de Leitura é similar à de Escrita

Register File Implementado

Quando $W_{en}=0$, nenhum registrador poderá ser escrito porque as saídas do decodificador permanecem em 0

Quando $W_{en}=1$, o decodificador decodifica o endereço em W_{addr} e coloca 1 no *load* de um dos registradores apenas. No próximo ciclo de *clock*, este registrador vai ser escrito com o valor de W_{data}

 


Figure 4.81 One possible internal design of a 4x32 register file.

Para resolver o problema de *fanout* são utilizados *drivers* (ou *buffers*), cuja entrada é semelhante à saída, porém com um sinal de saída mais forte (corrente maior)

Para substituir os MUXes, são usados *three-state drivers* (ou *three-state buffers*)

Códigos *FS* da Unidade Funcional

Para especificar todas as operações da *Function Unit*, os códigos de *MF select*, *G select* e *H select* estão redefinidos nos códigos da entrada *FS*

Os códigos do *MF Select* estão na coluna mais à esquerda de *FS*

Os códigos do *G Select* estão nas colunas 2 a 5 de *FS* (com *MF* = 0)

Os códigos do *H Select* estão nas colunas 2 e 3 de *FS* (com *MF* = 1)

Se *MF Select* = 0, então o código de *G select* determina a função na saída da *Function Unit*

Se *MF Select* = 1, então o código de *H select* determina a função na saída da *Function Unit*


Os códigos ressaltados em azul são os que determinam as saídas da *Function Unit*

<i>FS</i>	<i>MF Select</i>	<i>G Select</i>	<i>H Select</i>	Microoperation
00000	0	0000	00	$F = A$
00001	0	0001	00	$F = A + 1$
00010	0	0010	00	$F = A + B$
00011	0	0011	00	$F = A + \overline{B} + 1$
00100	0	0100	01	$F = A + \overline{B}$
00101	0	0101	01	$F = A + B + 1$
00110	0	0110	01	$F = A - 1$
00111	0	0111	01	$F = A$
01000	0	1000	0	$F = A \wedge B$
01010	0	1010	10	$F = A \vee B$
01100	0	1100	10	$F = A \oplus B$
01110	0	1110	10	$F = \overline{A}$
10000	1	0000	00	$F = B$
10100	1	0100	01	$F = sr B$
11000	1	1000	10	$F = sl B$


Palavra de Controle (*Control Word*)

As variáveis de seleção do *datapath* controlam as micro-operações executadas em cada pulso de *clock*, ou seja, elas controlam o endereço da leitura de dados dos registradores, a função executada pela *Function Unit*, e os dados carregados no *Register File*, assim como a seleção dos dados externos

- O *Register File* da ilustração ao lado possui oito registradores, *R0* a *R7*
- O *Datapath* possui 17 entradas de controle binárias que, combinadas, formam uma **Palavra de Controle**
- Uma **Palavra de Controle** é normalmente constituída por vários *campos* (neste caso específico, sete campos), cada um deles identificado por um par de letras
- Os três campos dos registradores possuem três *bits* cada (necessários para selecionar um dos oito registradores utilizados ora como registradores de origem, ora como de destino do resultado das micro-operações)
- Os cinco *bits* do campo *FS* controlam as 15 operações da FU
- Esta **Palavra de Controle** de 17 *bits*, quando aplicada às entradas de controle, especifica uma micro-operação particular

 

(a) Block Diagram

 

(b) Control word

Codificação da Palavra de Controle

Esta tabela especifica os códigos de controle associados a cada uma das funções do *Datapath*
 Para cada campo são dados um nome simbólico e um código binário, associados a uma função

DA, AA, BA		MB		FS		MD		RW	
Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code
R0	000	Register	0	$F = A$	00000	Function	0	No write	0
R1	001	Constant	1	$F = A + 1$	00001	Data In	1	Write	1
R2	010			$F = A + B$	00010				
R3	011			$F = A + B + 1$	00011				
R4	100			$F = A + \overline{B} + 1$	00100				
R5	101			$F = A + \overline{B}$	00101				
R6	110			$F = A - 1$	00110				
R7	111			$F = A$	00111				
				$F = A \wedge B$	01000				
				$F = A \vee B$	01010				
				$F = A \oplus B$	01100				
				$F = \overline{A}$	01110				
				$F = B$	10000				
				$F = sr B$	10100				
				$F = sl B$	11000				

Os campos **DA**, **AA** e **BA** possuem códigos binários equivalentes ao valor decimal do registrador escolhido

O campo **RW** corresponde à função que autoriza (*Write*) ou previne (*No Write*) a escrita a um dos registradores

Micro-operação com Notação Simbólica e Binária

A **Palavra de Controle** para uma micro-operação pode ser obtida com a especificação do valor de cada uma das variáveis de controle da **Notação Simbólica**

Por ex., a subtração $R1 \leftarrow R2 + \overline{R3} + 1$, especifica $R2$ para a **Entrada A** e $R3$ para a **Entrada B**. A operação envolvida é $F = A + \overline{B} + 1$ e o registrador de destino é $R1$, implicando $RW = Write$

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 + \overline{R3} + 1$	R1	R2	R3	Register	$F = A + \overline{B} + 1$	Function	Write
$R4 \leftarrow sl R6$	R4	—	R6	Register	$F = sl B$	Function	Write
$R7 \leftarrow R7 + 1$	R7	R7	—	Register	$F = A + 1$	Function	Write
$R1 \leftarrow R0 + 2$	R1	R0	—	Constant	$F = A + B$	Function	Write
Data out $\leftarrow R3$	—	—	R3	Register	—	—	No Write
$R4 \leftarrow$ Data in	R4	—	—	—	—	Data in	Write
$R5 \leftarrow 0$	R5	R0	R0	Register	$F = A \oplus B$	Function	Write

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	00101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	000	110	0	11000	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	000	0	00001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	000	1	00010	0	1
Data out $\leftarrow R3$	000	000	011	0	00000	0	0
$R4 \leftarrow$ Data in	100	000	000	0	00000	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	01100	0	1

A **Palavra de Controle** para a micro-operação de subtração deve ser especificada pelos seus sete campos


Para esta micro-operação de subtração, a **Palavra de Controle** deve ser 00101001100010101

Simulação de Sequência de Micro-operações

Nesta simulação, que corresponde à sequência de micro-operações da tabela anterior, o conteúdo de cada registrador de 8 bits é inicialmente carregado com um valor igual ao seu número de identificação (ex. **R5** contém 00000101_2 ou 05_{16})

Assim, no primeiro pulso do *clock* é realizada a operação $R1 \leftarrow R2 - R3 (= 2 - 3)$, com o resultado aparecendo em **R1** no próximo pulso de *clock* como FF_{16} , ou seja, 11111111_2 e o *flag* do sinal (terceiro bit do *Status bits* - Z, N, C, V) igual a 1 (0100_2)

 Obs. - na notação Complemento de 2, 11111111_2 corresponde a $(-1)_{10}$




Pipelined Datapath

A taxa de execução de micro-operações no **Datapath** pode ser aumentada com uma técnica conhecida como **Pipeline**

Para a realização de uma **micro-operação** completa são necessários $4ns$ ($3+1$) para ler os dois operandos do **register file**, outros $4ns$ para executar a operação na **function unit** e, finalmente, mais $4ns$ ($1+3$) para escrever o resultado no **register file** (incluindo o atraso no **MUX D**)


Portanto, o atraso total (período) para realizar uma micro-operação é de $12ns$, o que significa uma taxa máxima de execução (frequência) de $f = 83.3 MHz$ ($1/12ns$)

 Se o atraso de $12ns$ do **Datapath** for dividido em três estágios por registradores adicionais, sempre que cada um destes estágios terminar suas operações, novos dados poderão ser enviados. Estágio 1: **Busca do Operando (OF)**, Estágio 2: **Execução (EX)** e Estágio 3: **Escrita (WB)**. Agora $f = 200 MHz$ ($1/5ns$)



Analogia com uma Linha de Montagem

- Numa linha de montagem, o primeiro operário pega alguns componentes do armário e os coloca numa correia
 - O segundo operário monta estes componentes
 - Uma terceira funcionária pega os componentes montados numa peça e a coloca numa bandeja para operações subsequentes de montagem
 - Cada operário precisa realizar apenas uma tarefa simples
- Tão logo cada um deles termine sua parte, a correia pode ser avançada para que as mesmas operações sejam repetidas em novos itens

 

- Imagine uma linha de montagem de estágio simples com apenas uma pessoa executando três operações em um minuto (cada uma das operações toma 20s). Em outras palavras, a cada minuto uma peça é produzida
- Suponha agora uma linha de montagem com três estágios. Como uma operação de montagem é completada a cada 20s no último estágio da linha, a cada minuto três peças são produzidas !
- Embora ambas as linhas de montagem precisem de um minuto para completar uma peça, a linha de montagem com três estágios completa um número de peças três vezes maior ! Há um aumento no **throughput** !

Diagrama de Blocos do *Pipelined Datapath*

No *Datapath*, o primeiro estágio ou a primeira micro-operação consiste em **Buscar o Operando – OF** (em inglês, *Operand Fetch*) no *Register File*


A segunda micro-operação corresponde à **Execução – EX** (em inglês, *Execute*) de uma operação na *Function Unit*

A terceira micro-operação consiste em **Escrever ou Gravar – WB** (em inglês, *Write-Back*) o resultado da operação no *Register File*


A analogia anterior sugere que se for possível ajustar uma estrutura com três estágios correspondentes aos avanços periódicos da correia, então serão processadas três vezes mais micro-operações no mesmo intervalo de tempo gasto pelo *Datapath* convencional

A estrutura resultante é chamada *Pipeline* e os registradores entre os estágios são chamados de *Pipeline Platforms*

 A vantagem do *Pipelined Datapath* é o *throughput* maior e o custo adicional são os *Pipeline Platforms*



 Padrão de Execução do *Pipelined Datapath*



No período de *clock 1*, a micro-operação 1 está no estágio *OF*

No período de *clock 2*, a micro-operação 1 está no estágio *EX*, e a micro-operação 2 está no estágio *OF*

No período de *clock 3*, a micro-operação 1 está no estágio *WB*, a micro-operação 2, no estágio *EX*, e a micro-operação 3, no estágio *OF*

Nos dois primeiros períodos, nem todos os estágios do *pipeline* estão ativos, porém nos próximos cinco períodos (em azul), todos os estágios do *pipeline* estão ativos