



Sistemas Digitais

Sequenciamento e Controle *ASM – Algorithmic State Machine*

Referência Bibliográfica:

Logic and Computer Design Fundamentals – Mano & Kime


Adaptação: José Artur Quilici-Gonzalez



Sumário

- Interação entre Caminho de Dados e Unidade de Controle
- Máquina de Estado Algorítmica -*ASM*
 - Diagrama *ASM*
 - Considerações de *Timing*
- Exemplo de Diagrama *ASM*
 - Multiplicador Binário
- Controle *Hardwired*
 - Métodos de Projeto de Controle
 - Registrador de Sequência e Decodificador
 - Um *Flip-Flop* por Estado
- Controle Microprogramado

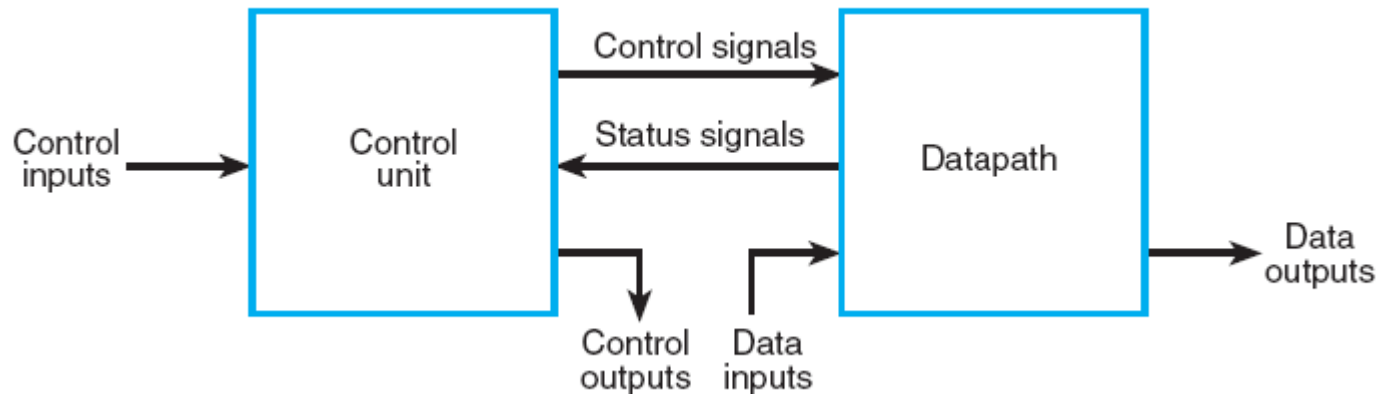Interação entre *Datapath* e Unidade de Controle



- **Caminho de Dados (*Datapath*)** – realiza transferências e processamento de dados
- **Unidade de Controle** – determina a sequência de operações no *Datapath*
- **Sinais de Estado** descrevem propriedades do estado do *Datapath*
- A **Unidade de Controle** recebe **Sinais de Estado** do *Datapath* (úteis para determinar a sequência específica de operações)
- Tanto a **Unidade de Controle** quanto o **Caminho de Dados (*Datapath*)** podem interagir com outras partes do **Sistema Digital** (como Memória, Lógica de *Input-Output* etc.) através das **Entradas e Saídas de Dados e Controles** etc.

Tipos de Unidade de Controle

- Há duas classes distintas:
 - Unidade de Controle **Programável**
 - Unidade de Controle **Não-programável (*Hardwired Control*)**
- Uma **Unidade de Controle Programável** possui:
 - Um **Contador de Programa (PC)** (*Program Counter*) ou outro **Registrador de Sequência**, cujo conteúdo aponta para a próxima instrução a ser executada
 - Uma **ROM** ou **RAM** externa para guardar instruções e informação de controle
 - Uma **Lógica de Decisão** (baseada em Sinais de Estado) para determinar a sequência de microoperações, e lógica para interpretar as instruções
- Uma **Unidade de Controle Não-programável** não busca instruções em uma memória e não possui um mecanismo para determinar a sequência de execução dessas instruções. Essa Unidade de Controle determina quais operações serão executadas e em que sequência, baseando-se unicamente nos *bits* de Entrada e de Estado
 - Este tipo de Unidade de Controle será visto mais detalhadamente agora, tendo como exemplo um **Multiplicador**

Representação para Unidade de Controle

- Uma representação possível para o projeto de Unidades de Controle é o **Diagrama ASM** (*Algorithmic State Machine*)
- Normalmente, a parte do Projeto Digital mais difícil e criativa é a formulação do **Algoritmo de Hardware**, que realiza os objetivos do processamento de dados
- Um **Algoritmo de Hardware** pode ser usado como base para definir tanto o **Caminho de Dados** como a **Unidade de Controle** do Sistema

ASM - Algorithmic State Machine

- A função de uma **Máquina de Estado** (ou de um circuito sequencial) pode ser representada por uma **Tabela de Estado** ou um **Diagrama de Estado**
- Um **Fluxograma** é uma forma de especificar o **fluxo de ações** e **controle** em um algoritmo
- Uma **Máquina de Estado Algorítmica** (*Algorithmic State Machine*) (**ASM**) é simplesmente um tipo conveniente de **fluxograma** usado para especificar **Diagramas de Estados** para **Lógica Sequencial** e, opcionalmente, **ações** realizadas no **Caminho de Dados** (*Datapath*)
- Ainda que um fluxograma, normalmente, não especifique o “tempo”, uma *ASM* explicitamente especifica uma **Sequência de Ações** e suas **relações com o tempo**


Primitivas Usadas numa ASM

- A **Caixa de Estado** é um **retângulo**, marcada com o nome do estado, contendo transferências de registradores e sinais de saída ativados enquanto a Unidade de Controle estiver neste estado
- A **Caixa de Decisão Escalar** é um **losango** que descreve os efeitos de uma condição de entrada específica sobre o controle. Possui **uma entrada e duas saídas**, uma para **TRUE (1)** e outra para **FALSE (0)**
- A **Caixa de Decisão Vetorial** é um **hexágono** que descreve os efeitos de um vetor específico de n -bits ($n > 1$) das condições de entrada sobre o controle. Possui uma entrada e até 2^n saídas, cada uma correspondendo a um valor binário do vetor
- A **Caixa de Saída Condicional** tem a **forma ovalada**, com uma entrada vinda de uma Caixa de Decisão e saídas ativadas para as condições de decisão que devem ser satisfeitas

Caixa de Estado

- Um **retângulo**:

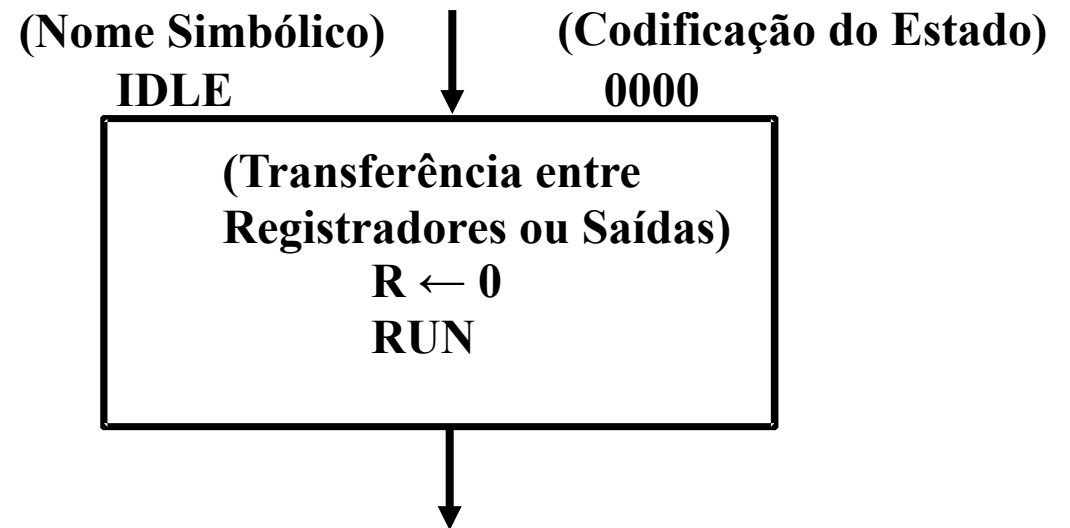
- Com o **nome simbólico** do estado marcado no canto superior esquerdo
- Contendo **operações de transferência** entre registradores e saídas ativadas enquanto a Unidade de Controle estiver neste estado
- Uma **codificação de estado** opcional, se definida, na parte externa superior direita



Caixa de Decisão Escalar


- Um **losango** com:

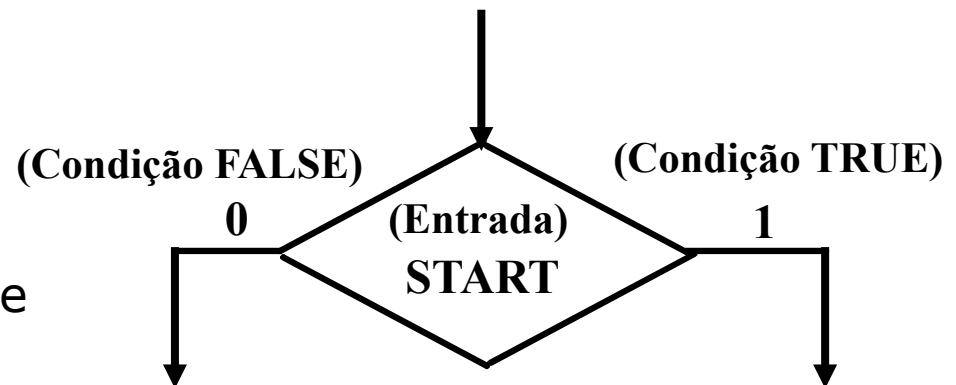- Uma **entrada**
- Uma **condição de entrada**, colocada no centro da caixa, que é testada
- Uma **saída TRUE** para quando a condição for verdadeira (valor lógico 1)
- Uma **saída FALSE** para quando a condição for falsa (valor lógico 0)



Caixa de Decisão Vetorial

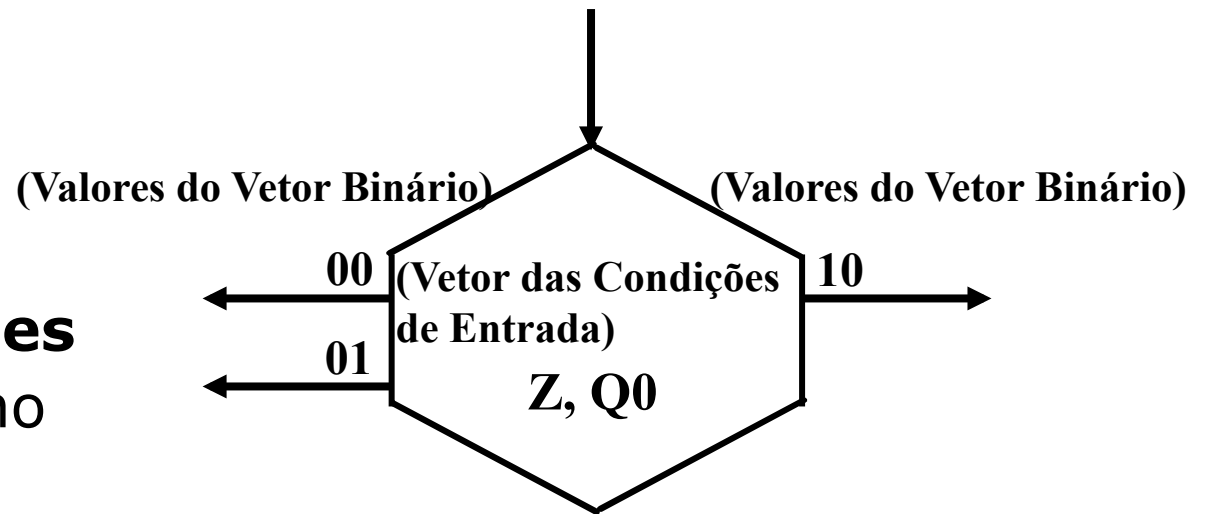- Um **hexágono** com:
 - Uma **entrada**
 - Um **vetor das condições de entrada**, colocado no centro da caixa, que é testado
 - Até **2^n saídas**. Os caminhos têm um valor de vetor binário que corresponde à condição satisfeita do vetor de entrada



Caixa de Saída Condicional

- Um **retângulo ovalado** com:
 - Uma **entrada** vinda de uma Caixa ou Caixas de Decisão
 - Uma **saída**
 - **Transferências entre registradores** ou saídas que ocorrem somente se o caminho condicional da caixa foi o escolhido
- Transferências e saídas numa **Caixa de Estado** são do tipo **Moore** – **dependem apenas do estado**
- Transferências e saídas numa **Caixa de Saída Condicional** são do tipo **Mealy** – **dependem tanto do estado quanto das entradas**




Como Conectar Caixas

- Ao conectar as caixas, é possível ver a conveniência desta representação


- Quais são:

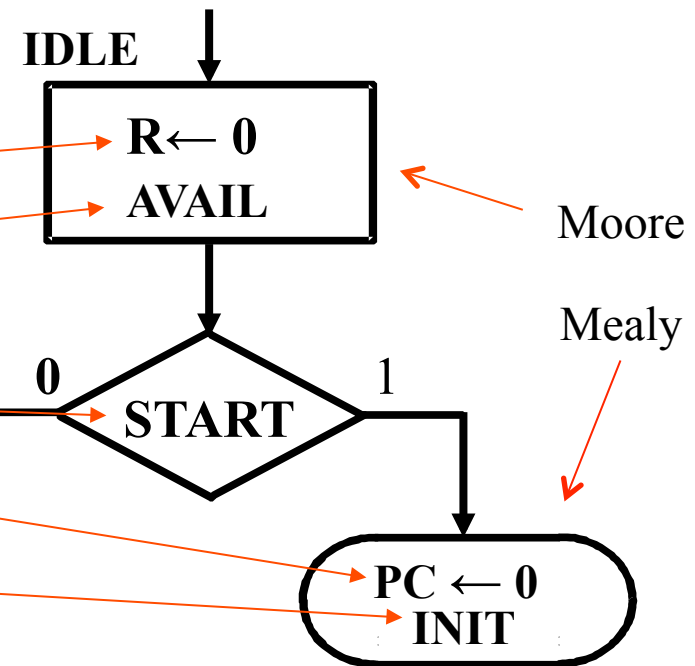- Transferências?
- As saídas?
- As entradas?
- Transferências Condicionais?
- As saídas condicionais?





Bloco ASM

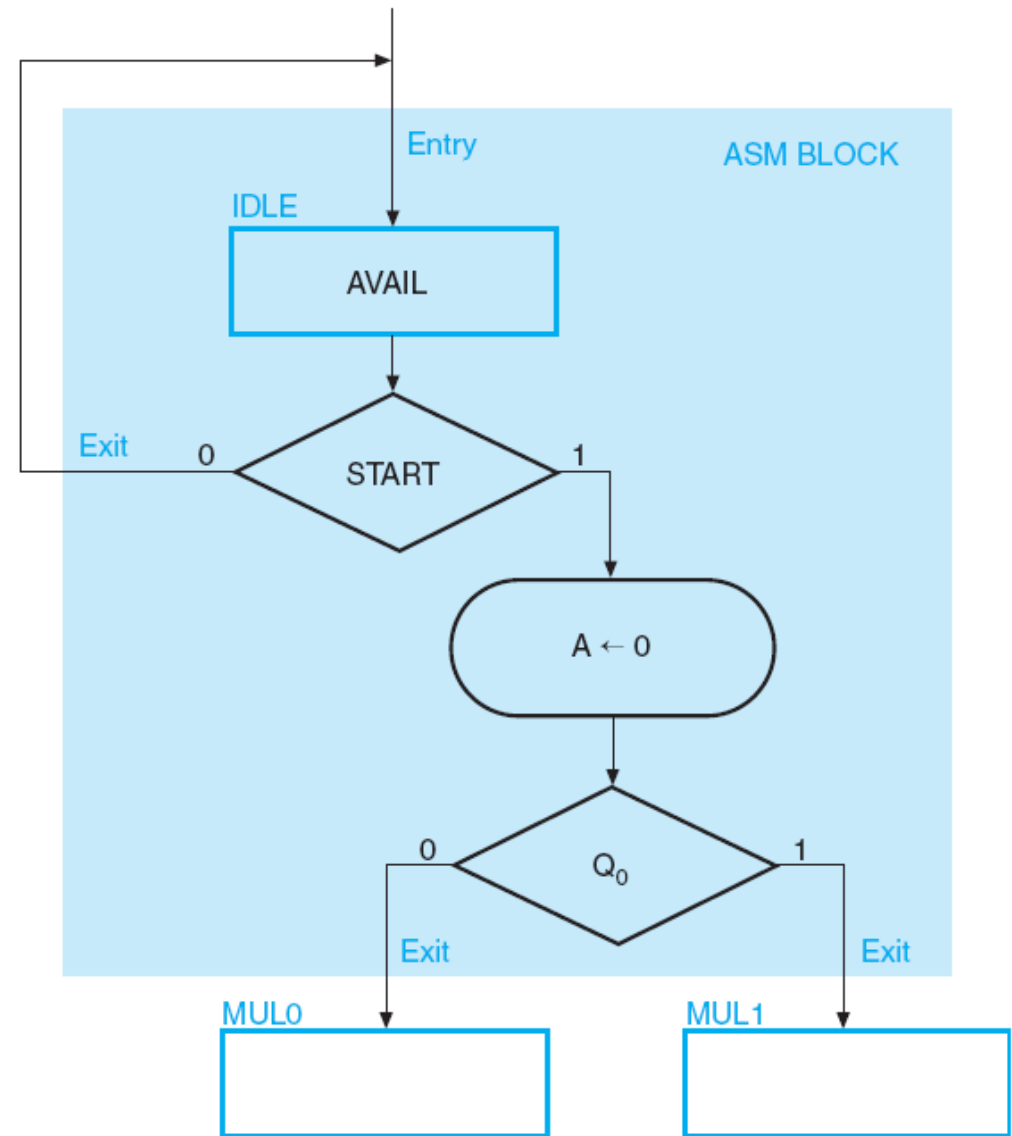- Uma **Caixa de Estado** com todas as **Caixas de Decisão** e **Saída Condicional** conectadas a ela constitui um **Bloco ASM**
- Um **Bloco ASM** inclui todos os itens do caminho e estado atual para ele mesmo ou outros estados, e representa as **ações de decisão ou saída** que podem ocorrer no estado indicado na entrada do bloco (*Entry*)



Tempos no Diagrama ASM

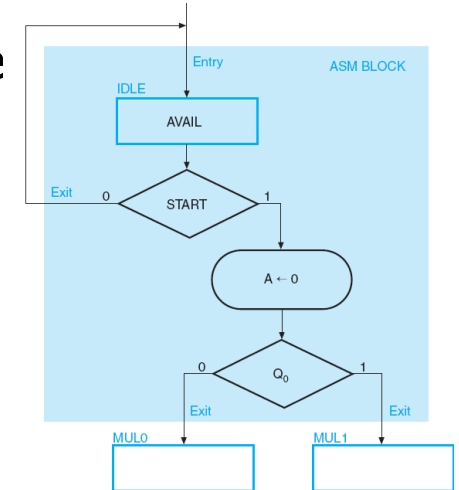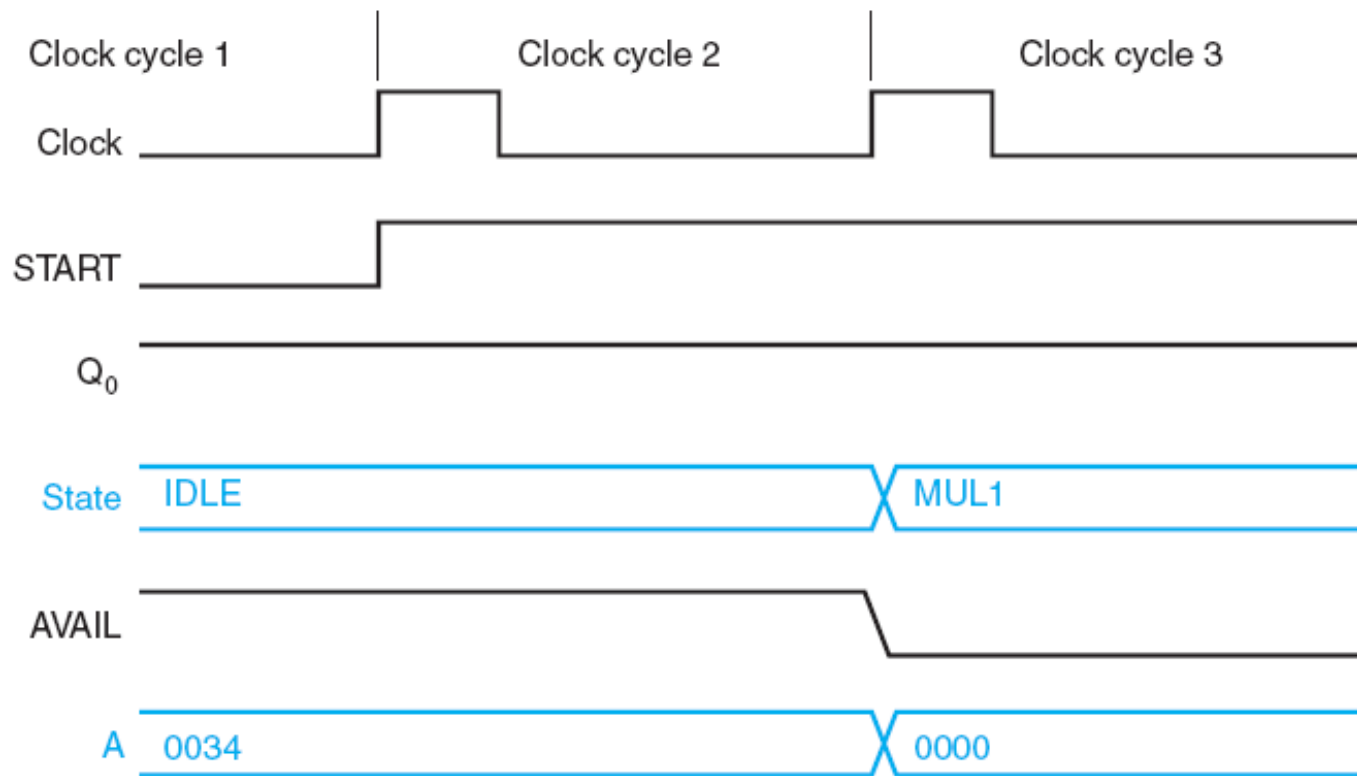- As **Saídas** aparecem enquanto a máquina estiver no estado (ex. *AVAIL*)
- **Transferências Entre Registradores** ocorrem no *clock* de saída do estado – Novos valores ocorrem no novo estado!



Na borda de subida do *clock* no ciclo 2, **START** ainda está em **0**, por isso **AVAIL** continua em **1**

Mas na borda de subida do *clock* no ciclo 3, **START** está em **1**, acarretando uma mudança de estado (**IDLE** → **MUL1**), e a consequente realização da operação **A ← 0**

Exemplo de Multiplicação Manual

- Exemplo: $(10111 \times 10011)_2$
- Note que a soma dos produtos parciais de n dígitos requer a soma de até n dígitos (com *vai-um*) em cada coluna
- Note também que uma multiplicação de $n \times m$ dígitos gera um resultado de até $m + n$ dígitos

Como implementar este algoritmo em **hardware digital**?

23	Multiplicando	10111
<u>19</u>	Multiplicador	<u>10011</u>
		10111
		10111
	Produtos Parciais	00000
		00000
		<u>10111</u>
437	Produto	110110101

Modificações no Algoritmo Manual

- Em vez de usar um somador que some n **números** simultaneamente, é mais barato ter um circuito que some **dois números** apenas
- Em vez de fazer um **shift para a esquerda do multiplicando** a ser somado ao produto parcial, é melhor fazer um **shift para a direita do produto parcial** (assim, é possível usar um somador com n posições apenas, em vez de um de $2n$ posições)
- Quando o *bit* correspondente do multiplicador for 0 , não há necessidade de somar todos os 0 's ao produto parcial, já que eles não alteram o resultado

23	10111
<u>19</u>	<u>10011</u>
	10111
	10111
	00000
	00000
	<u>10111</u>
437	110110101

Algoritmo de *Hardware*

23

10111

Multiplicando

Toda vez que o *bit* do multiplicador for 1, é adicionado o multiplicando, seguido de um *shift* para a direita do produto parcial

19

10011

Multiplicador

Se o *bit* do multiplicador for 0, somente o *shift* para a direita é efetuado

00000

Produto parcial **inicial**

10111

Como o *bit* multiplicador é 1, some o multiplicando

10111

Produto parcial depois da soma e antes do *shift*

010111

Produto parcial depois do *shift*

10111

Como o *bit* multiplicador é 1, some o multiplicando

1000101

Produto parcial depois da soma e antes do *shift*

Overflow (vai-um)

1000101

Produto parcial depois do *shift*

01000101

Produto parcial depois do *shift* (multiplicador = 0)

001000101

Produto parcial depois do *shift* (multiplicador = 0)

10111

Como o *bit* multiplicador é 1, some o multiplicando

110110101


Produto parcial depois da soma e antes do *shift*

437

0110110101

Produto depois do *shift* final

Diagrama de Blocos para o Multiplicador

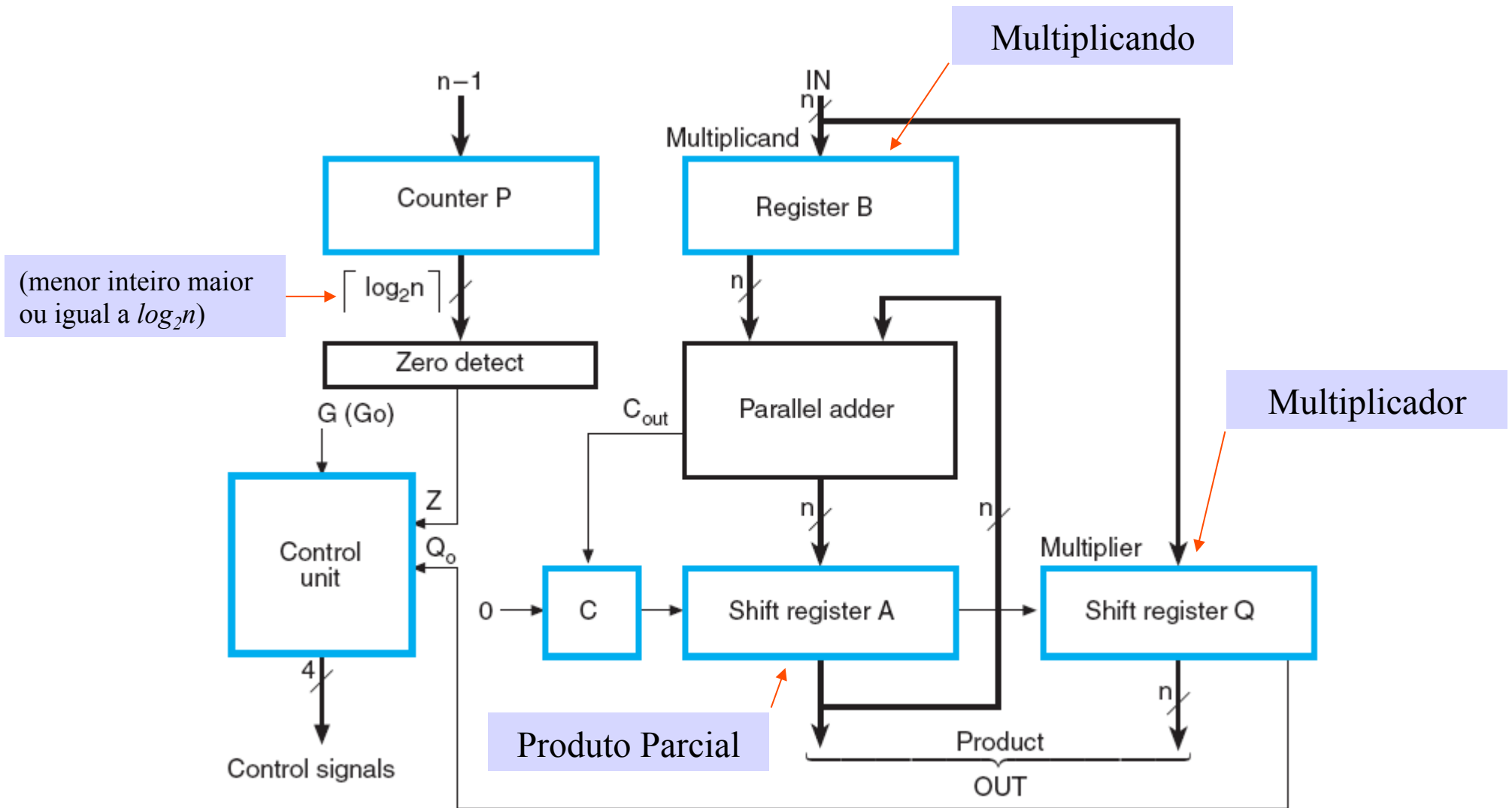

Operações no Multiplicador

1. O **multiplicando** (1^o operando) é carregado no **registrador B**
2. O **multiplicador** (2^o operando) é carregado no **registrador Q**
3. Os **registradores C||A são inicializados em 0** quando **G recebe 1**
4. Os **produtos parciais** são formados nos **registradores C||A||Q**
5. Cada *bit* do multiplicador, começando com o *LSB*, é processado (se o *bit* for *1*, usar o somador para somar *B* ao produto parcial; se o *bit* for *0*, não fazer nada)
6. O conteúdo dos **registradores C||A||Q** são **deslocados para a direita**
 - Os *bits LSB* do produto parcial vão preenchendo as posições vacantes *MSB* de *Q* na medida em que o multiplicador vai sendo deslocado para fora de *Q*
 - Se ocorrer **overflow** na adição, o *vai-um* é recuperado do **FF C** durante o deslocamento para a direita
7. Os passos 5 e 6 são repetidos até que a condição *Counter P = 0* seja atingida e sinalizada pelo detector de zero (*Zero detect*)
 - O Contador *P* é inicializado no passo 4 em $n - 1$, $n = n^0$. de *bits* no multiplicador, e seu conteúdo é testado antes de fazer um decremento

Diagrama ASM para o Multiplicador


Inicialmente, o **multiplicando** é colocado em B , enquanto que o **multiplicador**, em Q . Esta operação de carregamento dos registradores não é feita pela **Unidade de Controle do Multiplicador**

Quando G recebe 1 , autorizando o início da multiplicação, os registradores C e A são carregados com zeros, enquanto que o contador P , com $n-1$

No estado $MUL0$, é tomada uma decisão baseada em Q_0 , o *bit LSB* de Q . Se Q_0 for 1 , o conteúdo de B é somado ao de A , e o valor de C_{out} (vai-um) é carregado no $FF C$. Se for 0 , A e C ficam inalterados

No estado $MUL1$, é realizado um deslocamento para a direita nos conteúdos de C , A e Q , enquanto que o contador P é decrementado em 1

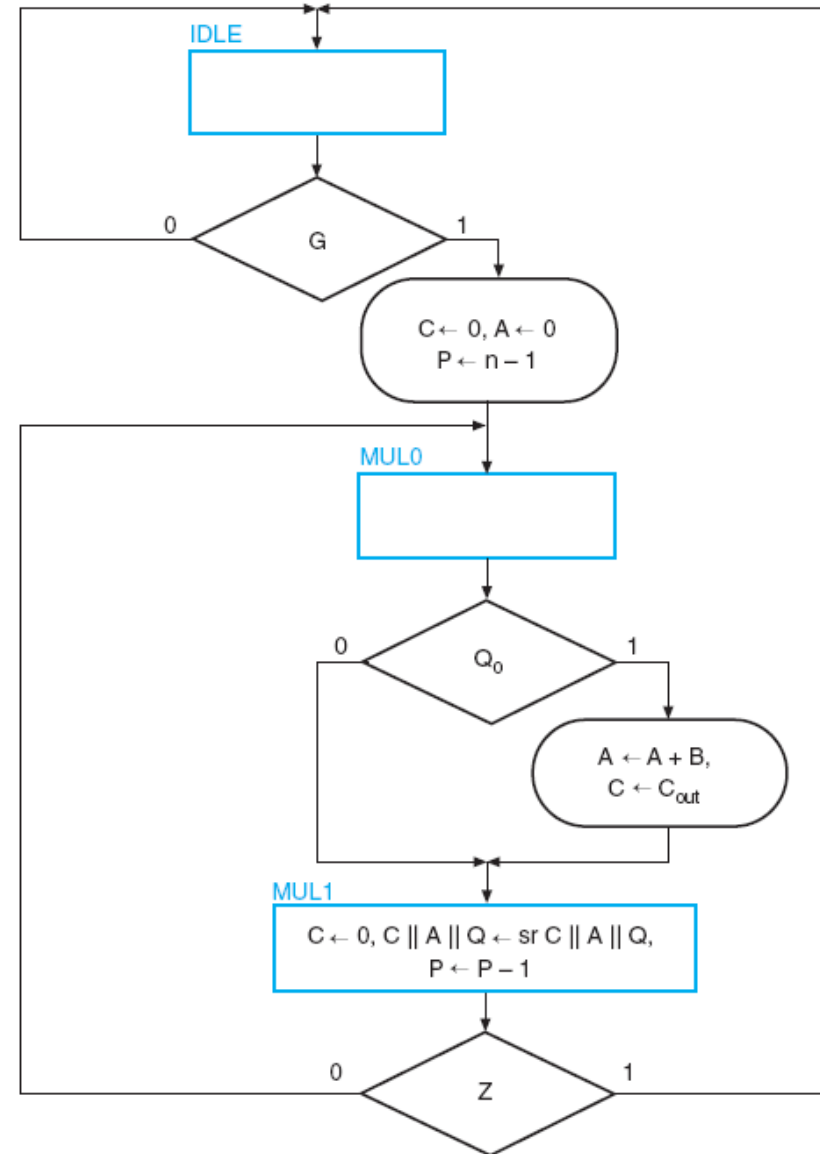A sucessão de estados $MUL0$ e $MUL1$ continua até que o contador P chegue a 0 e Z assumo o valor 1



Considerações Sobre o Diagrama *ASM*

- Três estados foram usados de acordo com um modelo combinado *Mealy - Moore*:
 - **Estado *IDLE*** – no qual:
 - as saídas da multiplicação anterior são mantidas até que Q seja carregado com o novo multiplicando
 - a entrada G é usada como condição para iniciar a multiplicação, e
 - C , A e P são inicializados
 - **Estado *MULO*** – no qual:
 - a adição condicional é realizada baseada no valor de Q_0
 - **Estado *MUL1*** – no qual:
 - é realizado um deslocamento para a direita para obter o produto parcial e posicionar o próximo *bit* do multiplicador em Q_0
 - é verificada a contagem final até 0 , realizada no contador P , para avaliar o término ou a continuação da multiplicação

Controle por *Hardware*

▪ Na implementação da **Unidade de Controle** há dois aspectos distintos:


- O **controle das microoperações** – responsável por gerar os sinais de controle que vão acionar os registradores, o somador etc. no **Caminho de Dados**
- O **sequenciamento das microoperações através da Unidade de Controle** – responsável por determinar o que fazer depois de cada microoperação

▪ Por isso, o Diagrama ASM original será dividido em dois aspectos distintos:

- Uma **Tabela de Sinais de Controle**, que define os sinais de controle em termos de **estados e entradas**
- Um **Diagrama ASM Simplificado**, que apresenta apenas as transições de estado para estado

▪ Embora estes dois aspectos estejam sendo separados por razões de projeto, eles podem compartilhar a mesma lógica

Tabela de Sinais de Controle

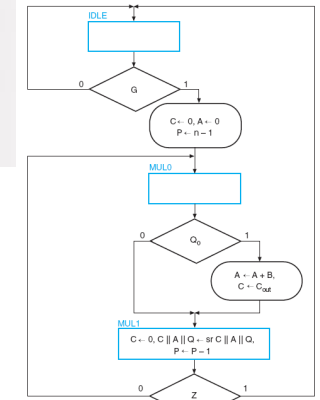

Block Diagram Module	Microoperation	Control Signal Name	Control Expression
Register A:	$A \leftarrow 0$ $A \leftarrow A + B$ $C \parallel A \parallel Q \leftarrow sr C \parallel A \parallel Q$	Initialize Load Shift_dec	IDLE · G MUL0 · Q ₀ MUL1
Register B:	$B \leftarrow IN$	Load_B	LOADB
Flip-Flop C:	$C \leftarrow 0$ $C \leftarrow C_{out}$	Clear_C Load	IDLE · G + MUL1 —
Register Q:	$Q \leftarrow IN$ $C \parallel A \parallel Q \leftarrow sr C \parallel A \parallel Q$	Load_Q Shift_dec	LOADQ —
Counter P:	$P \leftarrow n - 1$ $P \leftarrow P - 1$	Initialize Shift_dec	— —

Os Sinais de Controle necessários para o Caminho de Dados foram baseados no Diagrama ASM do Multiplicador

O nome de um estado pode ser tratado como uma variável booleana


- Com base no **ASM do Multiplicador** foram examinados os **registradores do Caminho de Dados**, tabuladas as microoperações para cada registrador e definidos os respectivos **Sinais de Controle**
- Um **Sinal de Controle** pode ser usado para ativar microoperações em mais de um registrador
- As expressões booleanas para cada Sinal de Controle são derivadas da localização da microoperação no **Diagrama ASM**. Por ex., para o **registrador A** há três microoperações no Diagrama ASM: (1) *clear*, (2) somar e carregar e (3) *right shift*

Tabela de Controle

- Os sinais foram definidos pressupondo-se operações com registradores
- **LOADQ** e **LOADB** são **sinais controlados externamente** ao sistema que utiliza o multiplicador e não serão tratados nesta parte do projeto
- Note que vários dos sinais de controle são “reutilizados” por diferentes registradores (por ex., **Initialize** é usado para **inicializar o registrador A** e **carregar o contador P**)
- Estes sinais de controle são as “**saídas**” da **Unidade de Controle**
- Tendo as saídas representadas na **Tabela de Sinais de Controle**, elas foram removidas do **Diagrama ASM** produzindo um *ASM* que representa apenas o comportamento sequencial, ou seja, determina qual será o próximo estado

Parte do Sequenciamento do *ASM*

- Com a informação das microoperações removidas, o Diagrama *ASM* pode ser simplificado e feito para ressaltar apenas o **sequenciamento das operações**
- Como todas as **Caixas de Saída Condicional** foram removidas, também as Caixas de Decisão que não afetam o Próximo Estado foram retiradas
- Agora a parte do **sequenciamento da Unidade de Controle**, i.e., o comportamento do **Próximo Estado** pode ser visualizado mais facilmente
- Devido a esta correspondência, este **Diagrama ASM Modificado** se assemelha a um **Diagrama de Estado**, e a partir dele pode-se construir uma **Tabela de Estados** para o sequenciamento da Unidade de Controle

 

Métodos de Projeto de Controle

- **Procedimento tradicional** - factível para os casos em que o número de estados é pequeno:
 - a partir de um **Diagrama de Estados**, constrói-se uma **Tabela de Estados**, códigos binários são atribuídos aos estados, e as **Equações de Entrada** dos *FFs* são deduzidas a partir dos valores do Próximo Estado da Tabela de Estados codificada
- **Procedimentos especializados** que usam um único sinal para representar cada estado:
 - **Procedimento do Registrador de Sequência e Decodificador**
 - Registrador de Sequência com estados codificados, ex., 00, 01, 10, 11
 - A saída do Decodificador produz sinais de "estado", ex., 0001, 0010, 0100, 1000 (em vez de usar as saídas dos *FFs*, um único sinal – a saída do Decodificador – indica em que estado a *MEF* está)
 - **Procedimento usando um *Flip-Flop* por Estado**
 - As saídas dos *FFs* são os sinais de "estado", ex., 0001, 0010, 0100, 1000 (a cada instante, apenas um *FF* possui saída $Q=1$)


Projeto do Sequenciador e do Decodificador

- Inicialmente, usar as técnicas de projeto tradicionais
- Primeiramente, definir:
 - Estados: *IDLE, MUL0, MUL1*
 - Sinais de Entrada: *G, Z, Q₀* (*Q₀* afeta as saídas, não o próximo estado)
 - Sinais de Saída: *Initialize, LOAD, Shift_Dec, Clear_C*
 - Diagrama de Transição de Estado (usar o *ASM* do *slide 25*)
 - Função de Saída (usar a Tabela de Sinais de Controle do *slide 23*)
- A seguir, encontrar
 - Codificação de Estados (00, 01 ..)
 - Serão usados dois *bits* de estado para codificar os três estados *IDLE, MUL0* e *MUL1*

Estados	M1	M0
IDLE	0	0
MUL0	0	1
MUL1	1	0
Sem uso	1	1

Sequenciador e Decodificador

 - Assumindo que as variáveis de estado $M1$ e $M0$ são decodificadas em estados (Estado Atual), o **Próximo Estado** da tabela é:




Estado Atual	Entr.	Prox. Est.
	G Z	M1 M0
IDLE (00)	0 0	0 0
IDLE (00)	0 1	0 0
IDLE (00)	1 0	0 1
IDLE (00)	1 1	0 1
MUL0 (01)	0 0	1 0
MUL0 (01)	0 1	1 0
MUL0 (01)	1 0	1 0
MUL0 (01)	1 1	1 0

M1

Estado Atual	Entr.	Prox. Est.
M1 M0	G Z	M1 M0
MUL1 (10)	0 0	0 1
MUL1 (10)	0 1	0 0
MUL1 (10)	1 0	0 1
MUL1 (10)	1 1	0 0
Sem uso	0 0	X X
Sem uso	0 1	X X
Sem uso	1 0	X X
Sem uso	1 1	X X

Tabela de Estados Simplificada para o Registrador de Sequência e o Decodificador

 

Present state	Inputs		Next state		Decoder Outputs				
					M ₁	M ₀	IDLE	MUL0	MUL1
Name	M ₁	M ₀	G	Z	M ₁	M ₀	IDLE	MUL0	MUL1
IDLE	0	0	0	×	0	0	1	0	0
	0	0	1	×	0	1	1	0	0
MUL0	0	1	×	×	1	0	0	1	0
	1	0	×	0	0	1	0	0	1
MUL1	1	0	×	1	0	0	0	0	1
	—	1	1	×	×	×	×	×	×

• Em vez de usar as saídas dos *FFs* para representar as condições do Estado Atual, agora podemos usar as saídas do Decodificador para codificar esta mesma informação

Sequenciador e Decodificador (cont.)

- Encontrar as equações do **Próximo Estado** para $M1$ e $M0$ fica mais fácil porque os estados decodificados são referenciados pelos nomes na Tabela de Estados:

$$M1 = MUL0$$

$$M0 = IDLE \cdot G + MUL1 \cdot \bar{Z}$$

- Note que, como há cinco variáveis ($IDLE$, $MUL0$, $MUL1$, G e Z), é difícil usar um mapa de *Karnaugh*, por isso as equações reduzidas foram obtidas diretamente da Tabela de Estados
- As **Equações de Saída**, usando os estados decodificados, são:

$$Initialize = IDLE \cdot G$$

$$Load = MUL0 \cdot Q_0$$

$$Clear_C = IDLE \cdot G + MUL1$$

$$Shift_dec = MUL1$$

- (consultar a Tabela de Sinais de Controle do *slide* 23)

Present state	Inputs				Next state		Decoder Outputs		
	M_1	M_0	G	Z	M_1	M_0	IDLE	MUL0	MUL1
IDLE	0	0	0	×	0	0	1	0	0
	0	0	1	×	0	1	1	0	0
MUL0	0	1	×	×	1	0	0	1	0
MUL1	1	0	×	0	0	1	0	0	1
	1	0	×	1	0	0	0	0	1
—	1	1	×	×	×	×	×	×	×

Sequenciador e Decodificador (cont.)

- Fazendo otimização de nível múltiplo, definir $START = IDLE \cdot G$:

$$START = IDLE \cdot G$$

$$M1 = MUL0$$

$$M0 = START + MUL1 \cdot \bar{Z}$$

$$Initialize = START$$


$$Load = MUL0 \cdot Q_0$$

$$Clear_C = START + MUL1$$

$$Shift_dec = MUL1$$

- O circuito resultante usando *flip-flops D*, um decodificador, e as equações acima são apresentadas no próximo *slide*

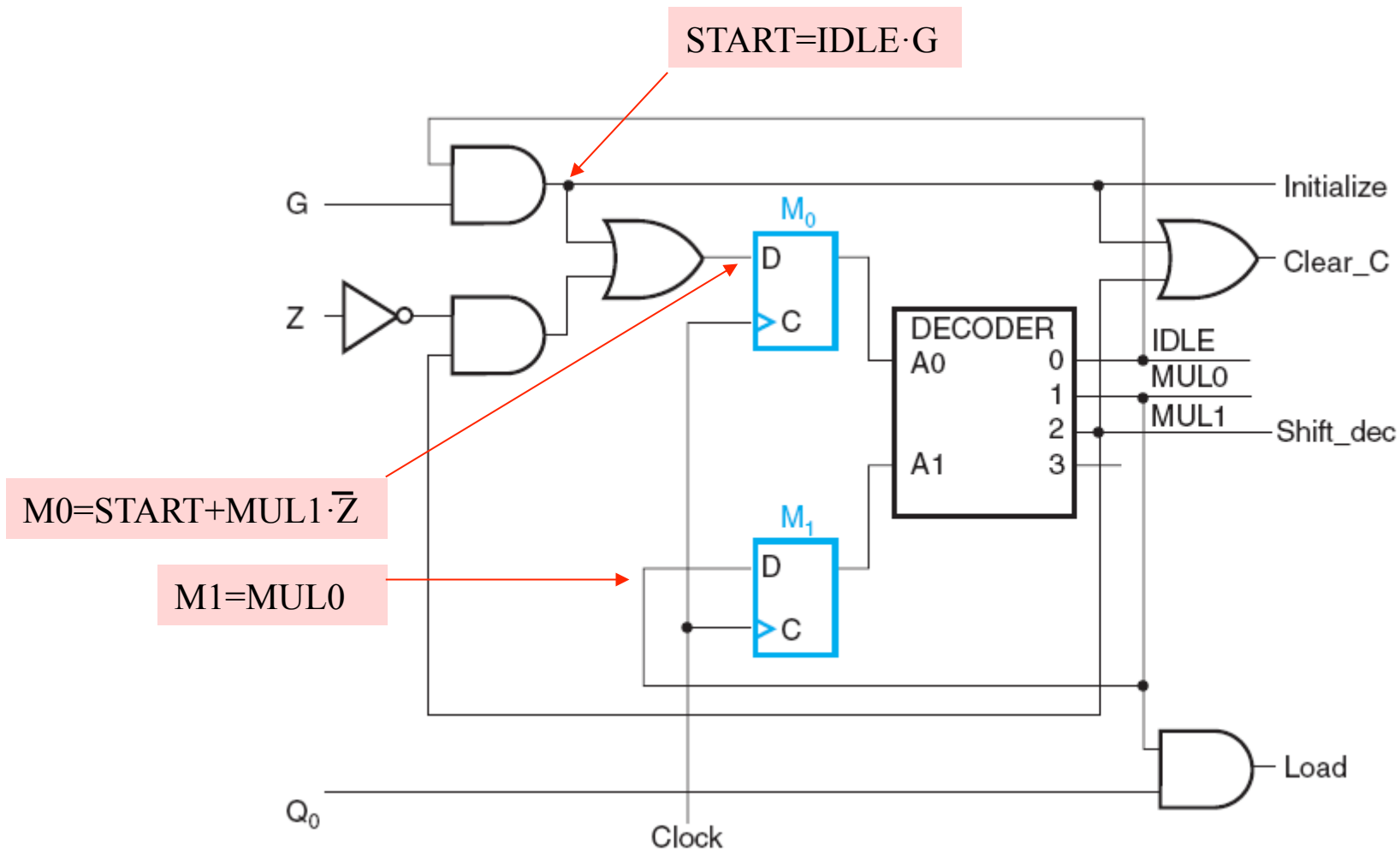Unidade de Controle Usando um Registrador de Sequência e um Decodificador





Procedimento Alternativo: Um *Flip-Flop* por Estado

- Este método usa **um *flip-flop* por estado** e um conjunto simples de regras de transformação para implementar o circuito
- O projeto começa com o **Diagrama *ASM*** e substitui
 1. **Caixas de Estado** por ***Flip-Flops***,
 2. **Caixas de Decisão Escalar** por um **Demultiplexador** com 2 saídas,
 3. **Caixas de Decisão Vetorial** por um **Demultiplexador**
 4. **Junções** por uma **Porta *OR***, e
 5. **Saídas Condicionais** por **Portas *AND***



Regras de Transformação: Caixa de Estado

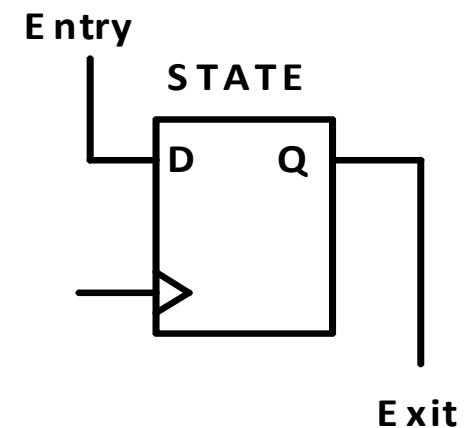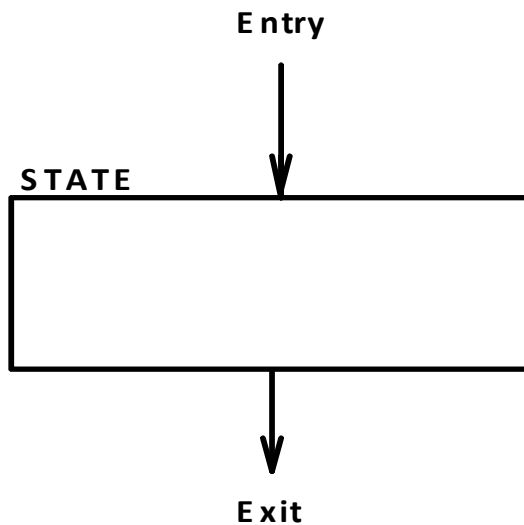- Cada **Caixa de Estado** se transforma num ***Flip-Flop D***
- A entrada da Caixa de Estado é conectada à entrada *D* do *FF*
- A saída é conectada à saída *Q* do *FF*




Regras de Transformação: Caixa de Decisão Escalar

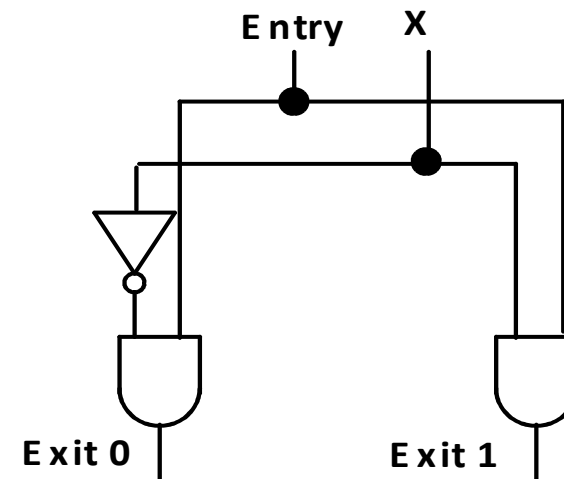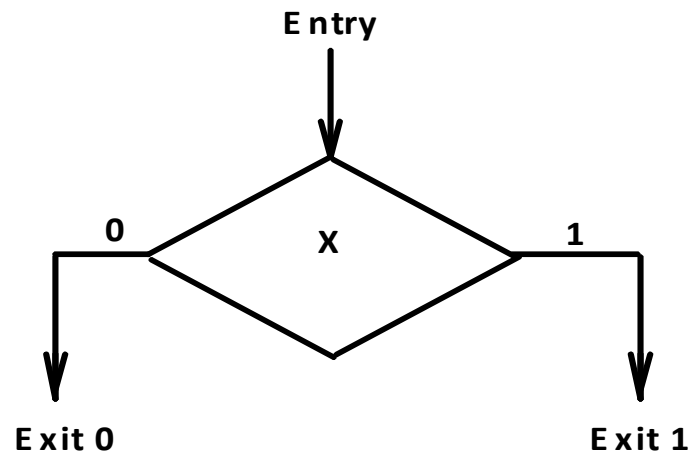- Cada **Caixa de Decisão** se transforma num **Demultiplexador**
- A entrada (*Entry*) é a entrada habilitadora (*Enable inputs*)
- A Condição (*X*) é a Entrada de Seleção (*Select input*)
- As saídas decodificadas são os pontos de saída (*Exit points*)





Regras de Transformação: Caixa de Decisão Vetorial

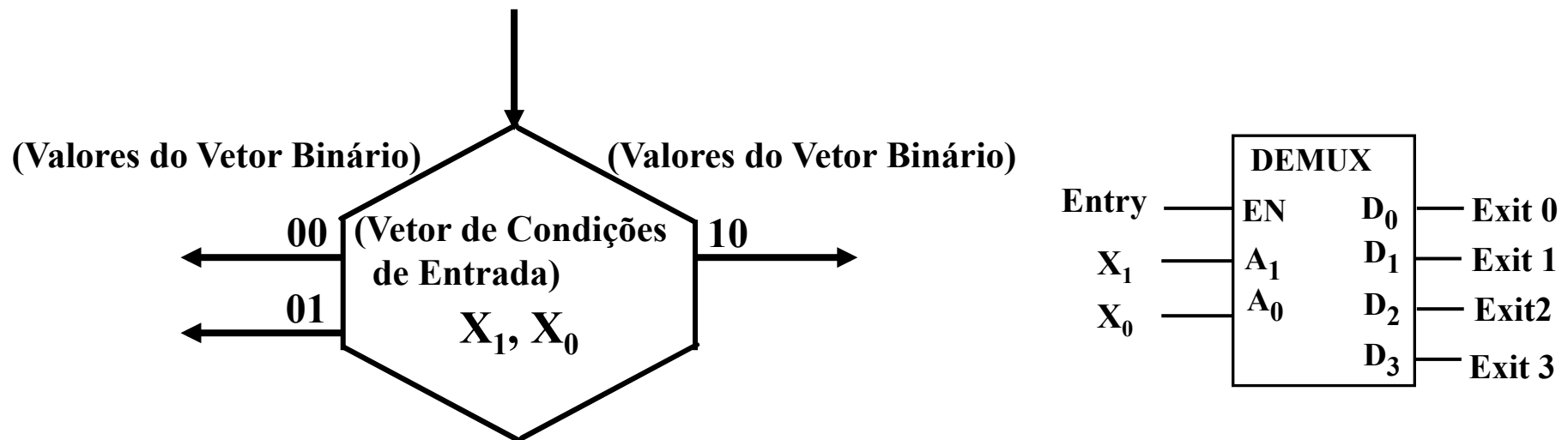- Cada **Caixa de Decisão** se transforma num **Demultiplexador**
- A entrada (*Entry*) é a entrada habilitadora (*Enable input*)
- As Condições (\dots, X_1, X_0) são as entradas de seleção (*Select inputs*)
- As saídas do Demultiplexador são os pontos de saída (*Exit points*)





Regras de Transformação: Junção

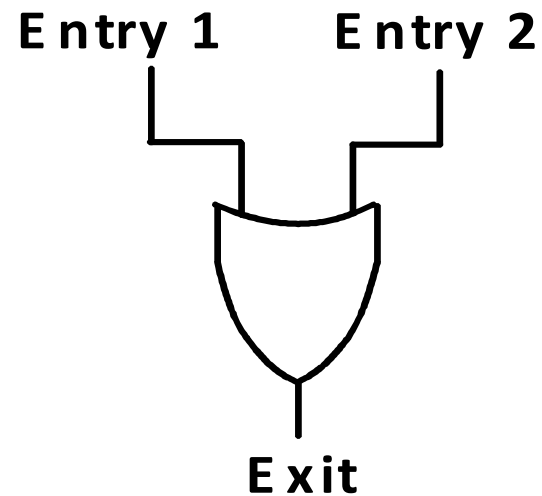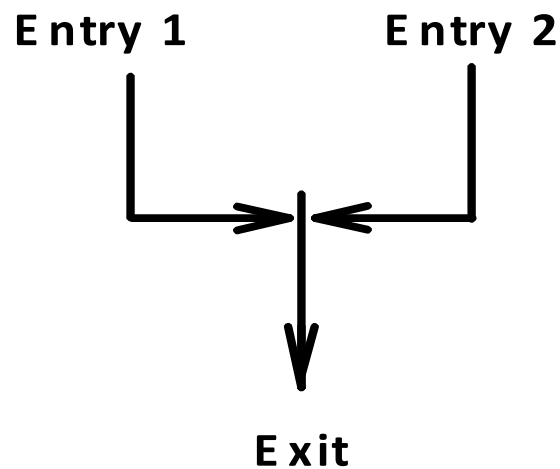- Onde duas ou mais entradas se encontram, conectar as **variáveis de entrada** a uma porta **OR**
- A Saída (*Exit*) é a saída da porta **OR**



Regras de Transformação: Caixa de Saída Condicional

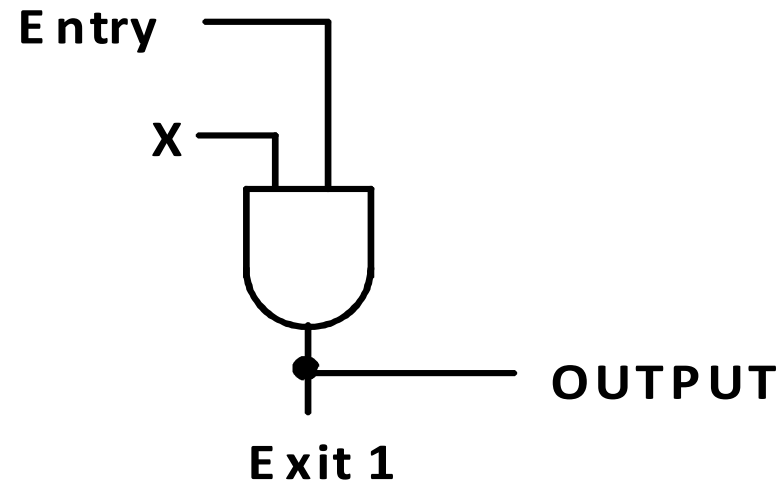 - A **entrada** é a **entrada de habilitação** (*Enable input*)
- A **Condição** (X) é a **entrada de seleção** (*Select input*)
- As saídas do Demultiplexador são os pontos de saída (*Exit points*)
- A saída de CONTROLE (*OUTPUT*) é o mesmo sinal do valor de saída (*Exit Value*)



Resumo das Regras de Transformação

Com estas regras de transformação, um *flip-flop* é atribuído a cada um dos estados, e, em qualquer instante, somente um dos *FFs* contém saída 1, com todos os *FFs* restantes mantendo 0



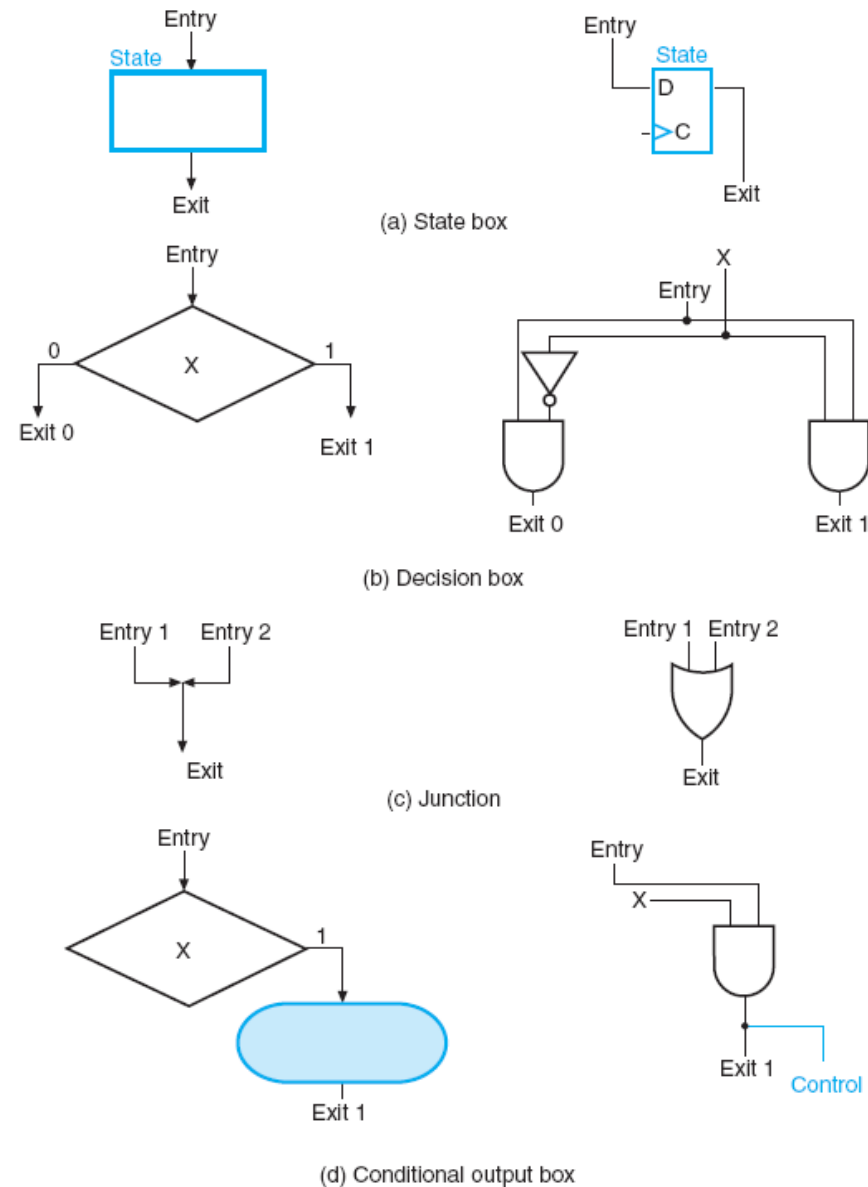
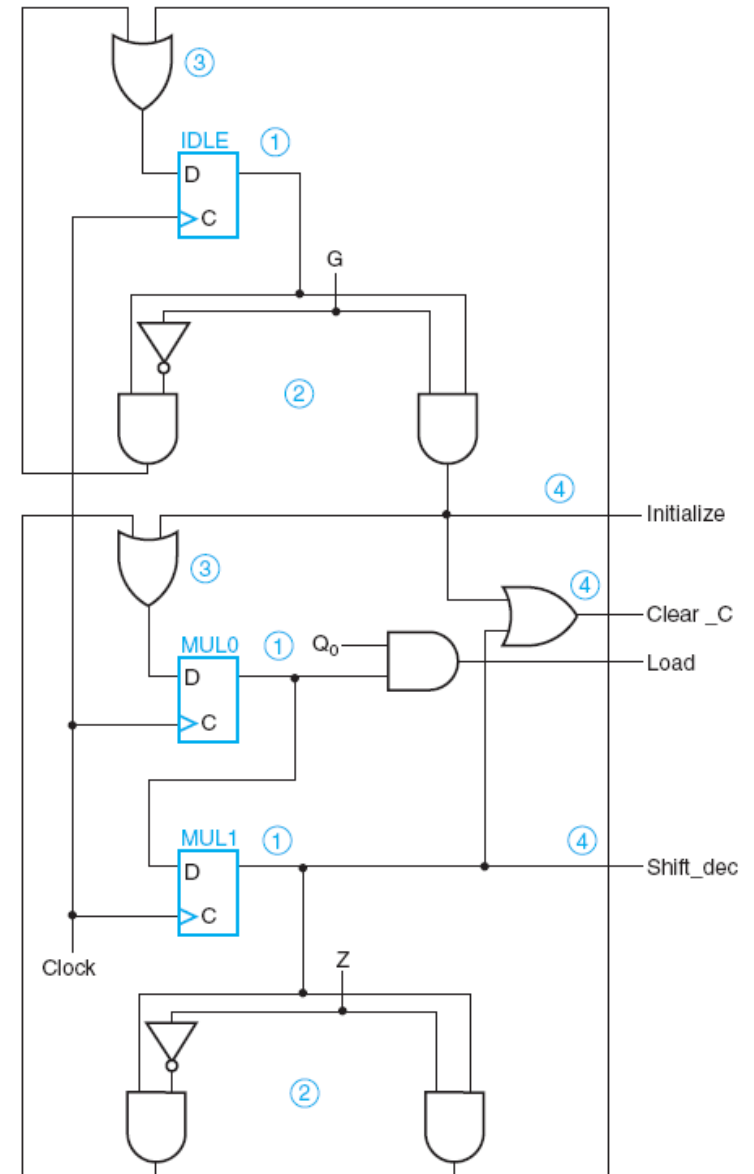
 


Diagrama Lógico da Unidade de Controle do Multiplicador com um *Flip-flop* por Estado

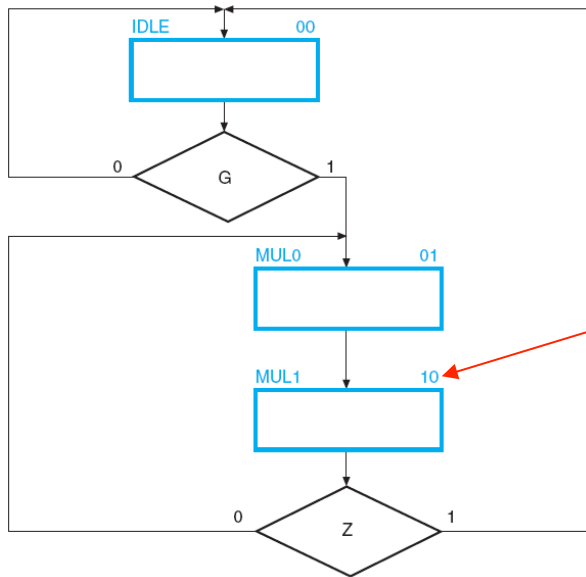


 - (1) Cada **Caixa de Estado** foi substituída por um **FF tipo D**
- (2) Cada **Caixa de Decisão** foi substituída por um **Demultiplexador**
- (3) Cada **Junção** foi substituída por uma **porta OR**
- (4) As entradas e saídas das caixas do Diagrama ASM foram transportadas para as entradas e saídas dos componentes

Unidade de Controle com um *Flip-flop* por Estado para o Multiplicador Binário



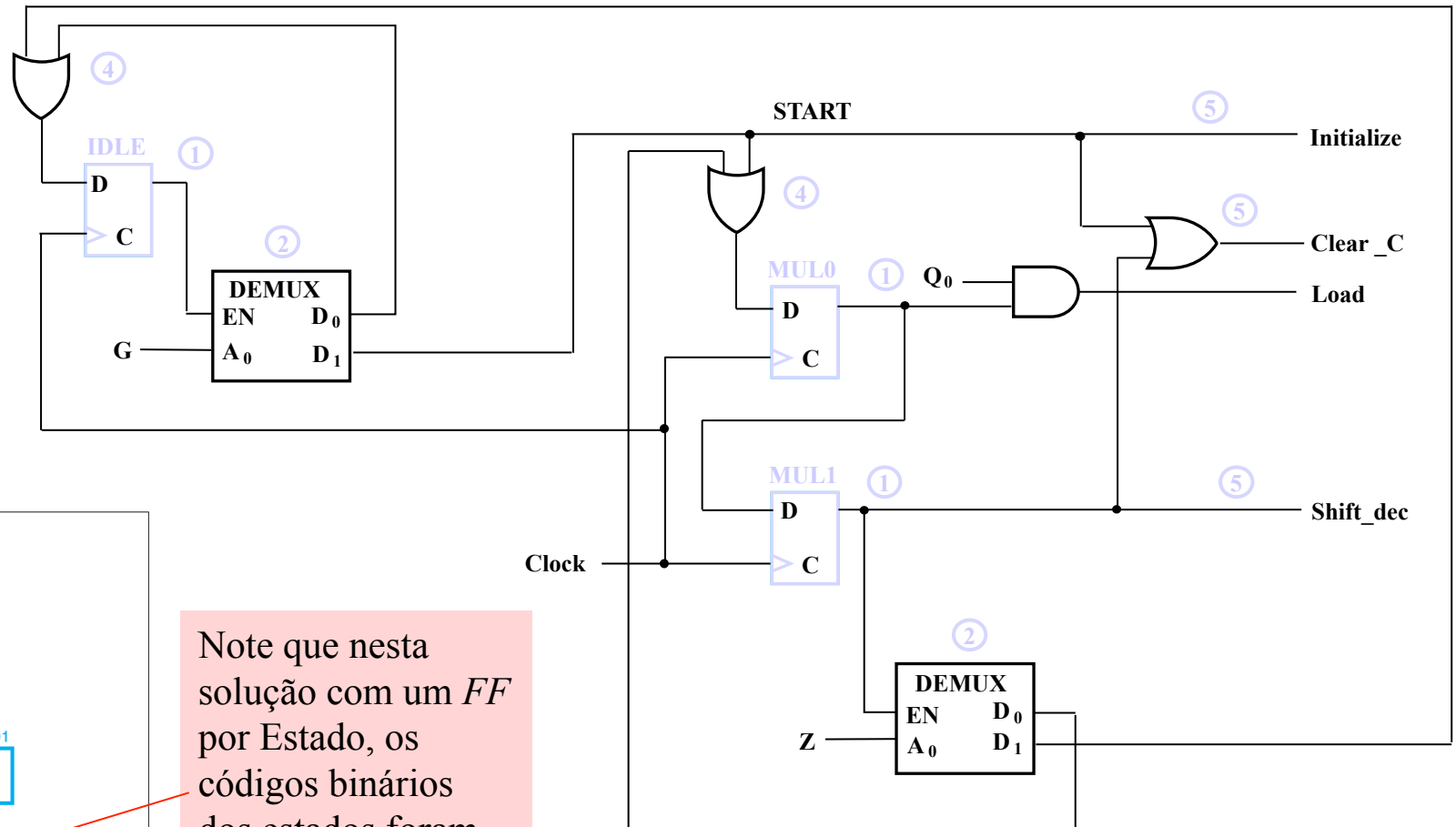Note que nesta solução com um *FF* por Estado, os códigos binários dos estados foram desconsiderados



Descrição VHDL Comportamental do Multiplicador de 4 bits de Entrada


```
-- Binary Multiplier with n = 4: VHDL Description
-- See Figures 8-6 and 8-7 for block diagram and ASM Chart
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity binary_multiplier is
    port(CLK, RESET, G, LOADB, LOADQ: in std_logic;
          MULT_IN: in std_logic_vector(3 downto 0);
          MULT_OUT: out std_logic_vector(7 downto 0));
end binary_multiplier;
```

```
architecture behavior_4 of binary_multiplier is
    type state_type is (IDLE, MUL0, MUL1);
    signal state, next_state : state_type;
    signal A, B, Q: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal P: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal C, Z: std_logic;
```

```
begin
    Z <= P(1) NOR P(0);
    MULT_OUT <= A & Q;
```
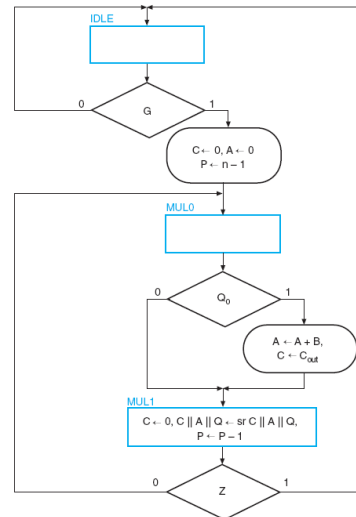
```
state_register: process (CLK, RESET)
begin
    if (RESET = '1') then
        state <= IDLE;
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        state <= next_state;
    end if;
end process;
```



```
next_state_func: process (G, Z, state)
begin
```

```
    case state is
        when IDLE =>
            if G = '1' then
                next_state <= MUL0;
            else
                next_state <= IDLE;
            end if;
        when MUL0 =>
            next_state <= MUL1;
        when MUL1 =>
            if Z = '1' then
                next_state <= IDLE;
            else
                next_state <= MUL0;
            end if;
        end case;
    end process;
```

```
datapath_func: process (CLK)
variable CA: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
```

```
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        if LOADB = '1' then
            B <= MULT_IN;
        end if;
        if LOADQ = '1' then
            Q <= MULT_IN;
        end if;
```

```
        case state is
            when IDLE =>
                if G = '1' then
                    C <= '0';
                    A <= "0000";
                    P <= "11";
                end if;
            when MUL0 =>
                if Q(0) = '1' then
                    CA := ('0' & A) + ('0' & B);
                else
                    CA := C & A;
                end if;
                C <= CA(4);
                A <= CA(3 downto 0);
            when MUL1 =>
                C <= '0';
                A <= C & A(3 downto 1);
                Q <= A(0) & Q(3 downto 1);
                P <= P - "01";
            end case;
```

```
        end case;
    end if;
end process;
end behavior_4;
```

Observações sobre a Descrição VHDL Comportamental do Multiplicador


- No início da *architecture*, uma declaração de tipo define os três estados **IDLE**, **MUL0** e **MUL1**
 - Sinais internos são declarados a seguir (*state*, *next_state*, *A*, *B*, *P*, *Q* e *C*)
 - O sinal intermediário **Z** é declarado apenas por conveniência; o comando de atribuição **Z<=P(1) NOR P(0)** força **Z** ao valor **1** quando a contagem **P** atingir **00**
 - As saídas concatenadas dos registradores **A** e **Q** são atribuídas à saída **MULT_OUT**; isto é necessário, para permitir que **A** e **Q** sejam usadas dentro do circuito e não apenas como saídas do circuito
- Há três processos na descrição VHDL; no primeiro é modelado o **Registrador de Estado**, além do *clock* e do **RESET**; o segundo processo descreve a função do **Próximo Estado**, contendo em sua lista de sensibilidade todos os sinais que podem afetar o próximo estado (**G**, **Z** e *state*); o terceiro processo descreve a função do **Caminho de Dados** (o primeiro *if* controla o carregamento do **Multiplicando** no **Registrador B** e o segundo *if* controla o carregamento do **Multiplicador** no **Registrador Q**)
- As transferências entre registradores diretamente envolvidos na multiplicação são controladas por um comando *case*, dependente do **Estado de Controle**, da entrada **G** e dos sinais internos **Q(0)** e **Z**
 - No estado **MUL0**, para realizar uma soma com vetores *std_logic*, foi acrescentado nas declarações iniciais o pacote *ieee.std_logic_unsigned.all*; para obter o *vai_um*, foi acrescentado um **0** à esquerda de **A** e **B** para realizar uma soma com **5 bits**; a seguir, o *vai_um* é guardado em **CA**

Controle Microprogramado

- **Controle Microprogramado** — emprega uma Unidade de Controle com seus valores de controle binários armazenados como *palavras* (*words*) numa memória
- **Microinstruções** — cada palavra na Memória de Controle que especifica uma ou mais microoperações para o sistema
- **Microprograma** — uma sequência de microinstruções (que serão lidas e executadas sucessivamente)
- **Memória de Controle** — uma memória *RAM* ou *ROM* na Unidade de Controle guardando o microprograma ou as microinstruções
- **Memória de Controle com Escrita** (*Writable Control Memory*) — uma memória *RAM* na qual as microinstruções são carregadas durante o início de operações, tendo como fonte outra memória não-volátil (por ex., um *HD*) ou o console (teclado)

Organização da Unidade de Controle Microprogramada

- O **Registrador de Endereço de Controle** (*Control Address Register – CAR*) especifica o endereço da microinstrução a ser buscada na Memória de Controle
- A **Memória de Controle** pode ser uma **ROM**, dentro da qual todas as informações de controle são armazenadas de forma permanente
- O **Registrador de Dado de Controle** (*Control Data Register – CDR*), que é opcional, guarda a microinstrução que está sendo executada pelo **Caminho de Dados** (*Datapath*) e pela **Unidade de Controle**
- Uma das funções da **Palavra de Controle** é determinar o endereço da próxima microinstrução a ser executada, que pode ser a instrução seguinte numa sequência ou estar armazenada em qualquer posição da **Memória de Controle**. Portanto, um ou mais *bits* que especifiquem como encontrar o endereço da próxima microinstrução deve(m) estar presente(s) na microinstrução atual

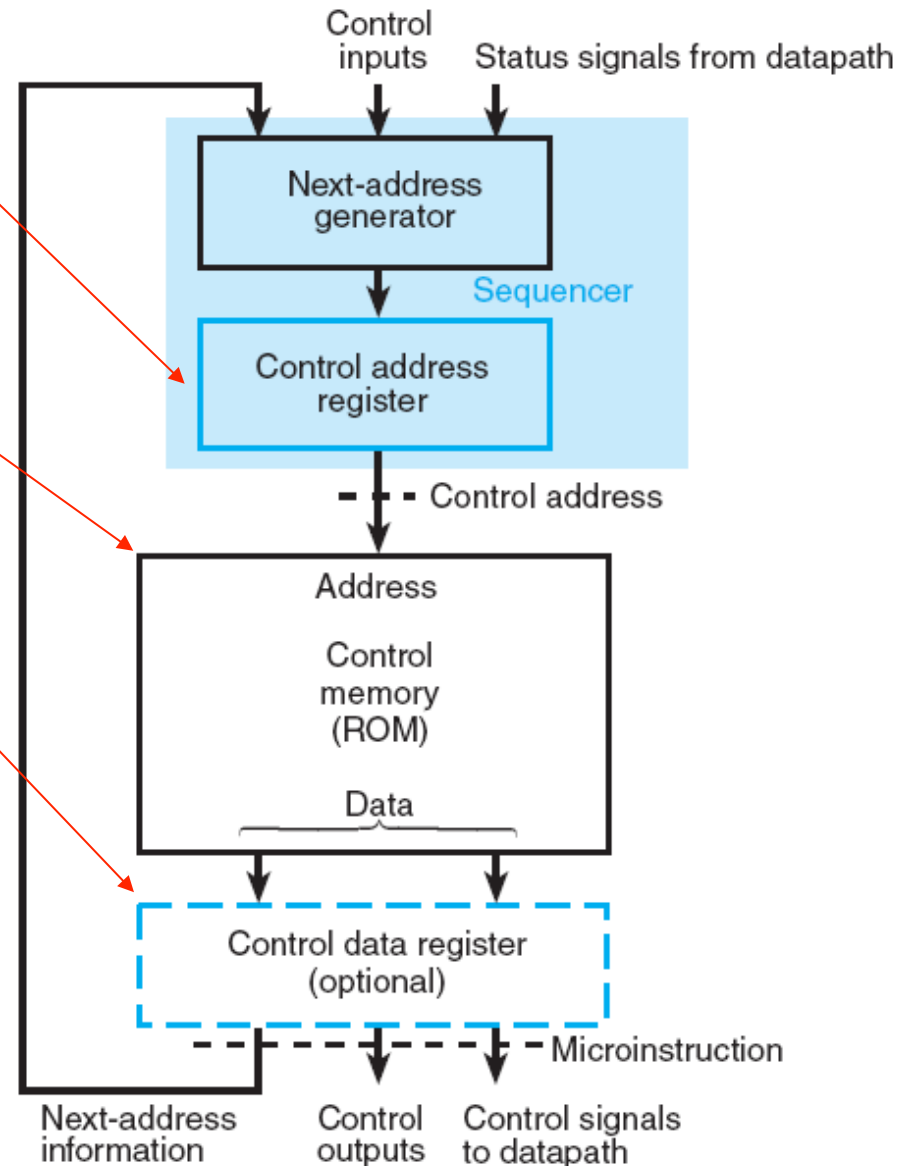


Sequenciador do Microprograma

• Enquanto uma microinstrução está sendo executada, o **Gerador de Próximo Endereço** (*Next-Address Generator*) produz o próximo endereço, que é transferido para o *CAR* no pulso seguinte de *clock* e é usado para ler a próxima microinstrução a ser executada a partir da ROM

• Dessa forma, as microinstruções contêm alguns *bits* para ativar as microoperações no **Caminho de Dados** (*Datath*), além de outros *bits* que especificam a sequência de microinstruções que devem ser executadas

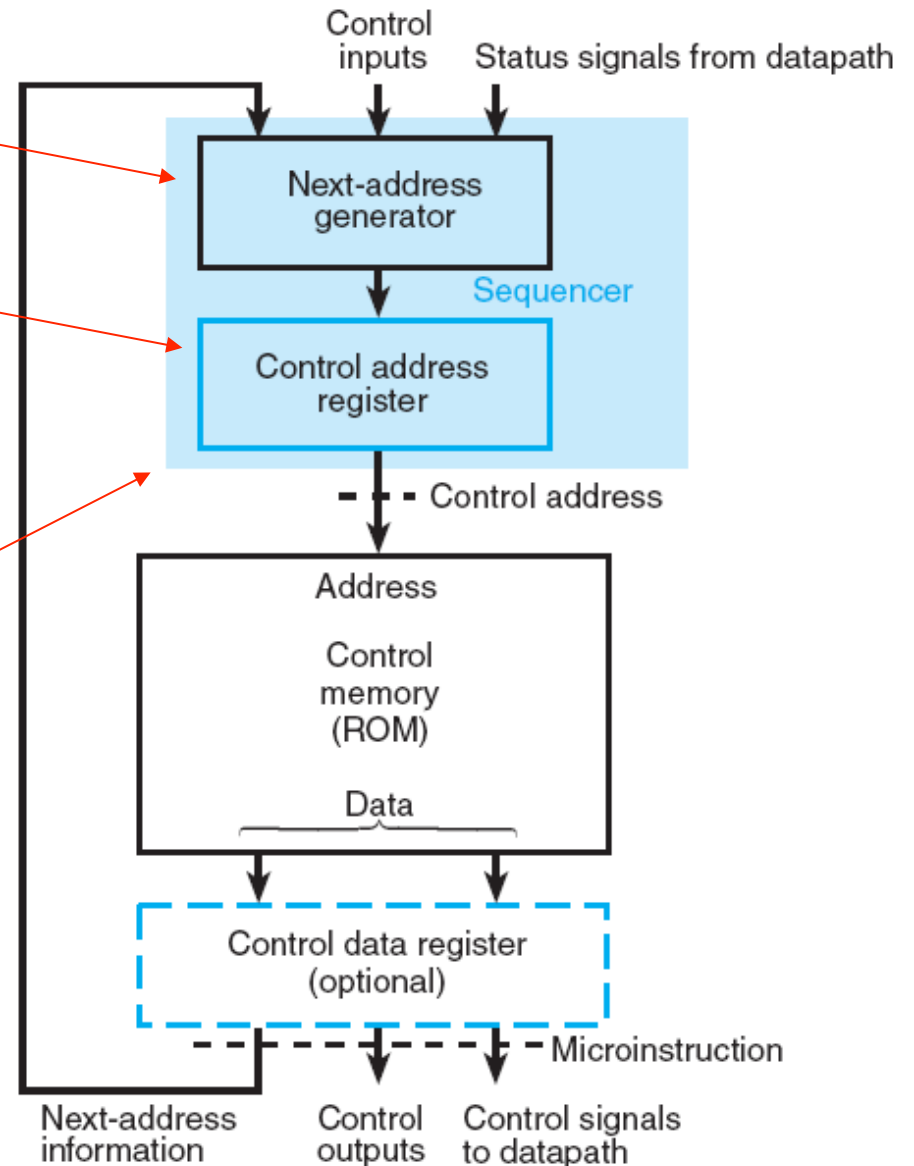• O **Gerador de Próximo Endereço**, em combinação com o *CAR*, às vezes, é chamado de **Sequenciador** do microprograma, já que ele determina a sequência de instruções que é lida da Memória de Controle




Alterações no Diagrama ASM da Unidade de Controle Microprogramada

- O endereço da próxima microinstrução pode ser especificada de diferentes formas, dependendo das entradas do **Sequenciador**. Por ex., o *CAR* pode ser incrementado pelo Sequenciador ou então ser carregado com um endereço obtido da Memória de Controle ou de uma fonte externa
- Os ***bits de estado*** (*status bits*) entram no **Gerador de Próximo Endereço** e afetam a determinação do Próximo Estado (representado pelo conteúdo do *CAR*). A menos que estes ***bits de estado*** contornem a Unidade de Controle e controlem diretamente as microoperações executadas no **Caminho de Dados**, a influência que eles podem exercer se resume a selecionar a próxima microoperação ao interferir no endereço gerado pelo Gerador de Próximo Endereço
- Isto tem um efeito profundo na estrutura do Diagrama *ASM* para Controle Microprogramado, pois os Circuitos Sequenciais devem ser do tipo ***Moore*** e, conseqüentemente, não são permitidas **Caixas de Saídas Condicionais** no Diagrama *ASM*
- Isto significa mais estados serão necessários no Diagrama *ASM* para um dado algoritmo de *hardware*

Diagrama ASM para a Unidade de Controle Microprogramada do Multiplicador Binário

O Diagrama *ASM* para o Multiplicador com Controle Microprogramado deve ter dois estados a mais (*INIT* e *ADD*), substituindo as duas Caixas de Saídas Condicionais do Diagrama *ASM* original

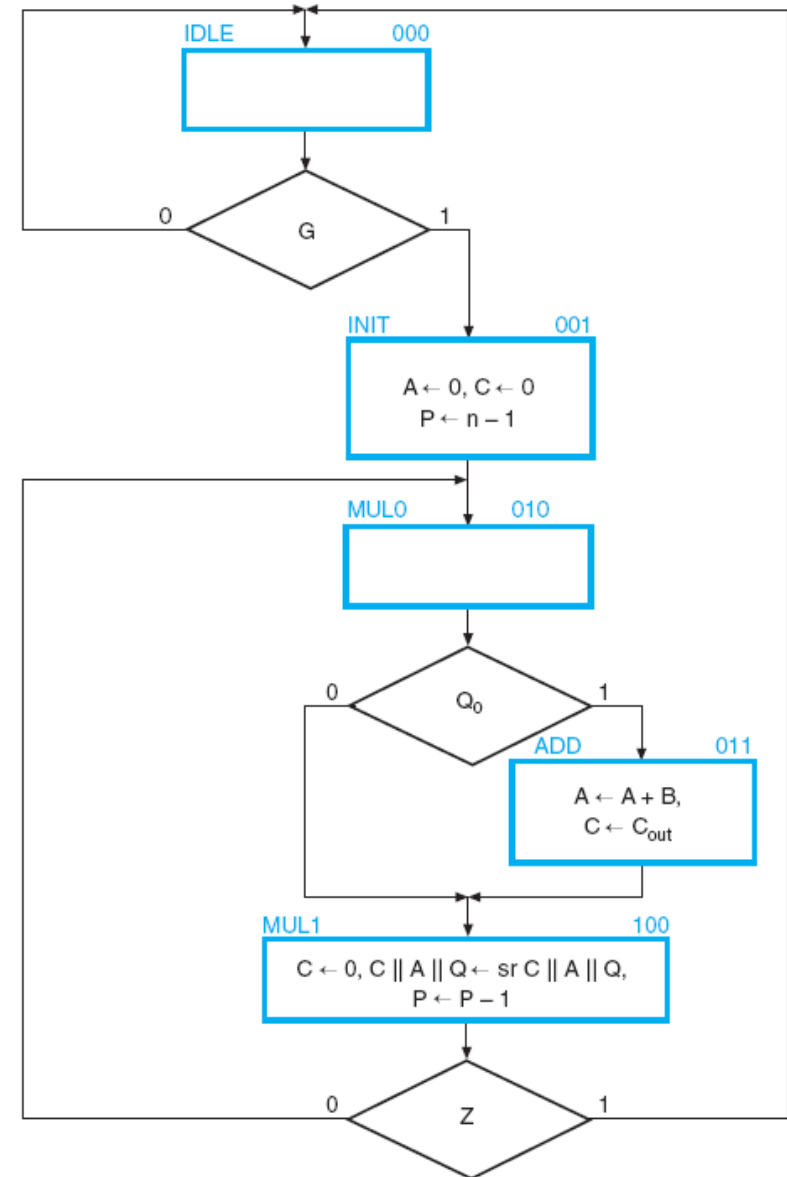
- Três parâmetros precisam ser determinados:
 - os *bits* na **Palavra de Controle** para as microinstruções
 - o tamanho da *ROM* e do *CAR*
 - a estrutura do Gerador de Próximo Endereço



Sinais de Controle para o Multiplicador Microprogramado

Apenas quatro **Sinais de Controle** são necessários para que o **Caminho de Dados** efetue uma multiplicação: *Initialize, Load, Clear_C* e *Shift_dec*


Control Signal	Register Transfers	States in Which Signal is Active	Micro-instruction Bit Position	Symbolic Notation
Initialize	$A \leftarrow 0, P \leftarrow n-1$	INIT	0	IT
Load	$A \leftarrow A + B, C \leftarrow C_{out}$	ADD	1	LD
Clear_C	$C \leftarrow 0$	INIT, MUL1	2	CC
Shift_dec	$C \parallel A \parallel Q \leftarrow sr C \parallel A \parallel Q, P \leftarrow P-1$	MUL1	3	SD

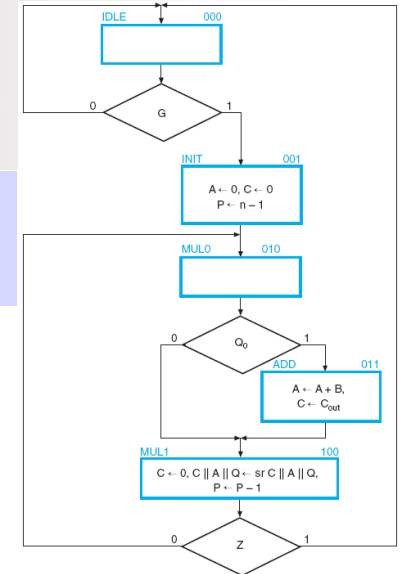


As denominações simbólicas das microoperações serão usadas na microprogramação

Com base no Diagrama *ASM* para o Controle Microprogramado, é possível determinar em quais **Estados** os quatro **Sinais de Controle** devem estar ativos. Esta informação é fundamental para projetar a parte da microinstrução que controla o **Caminho de Dados**

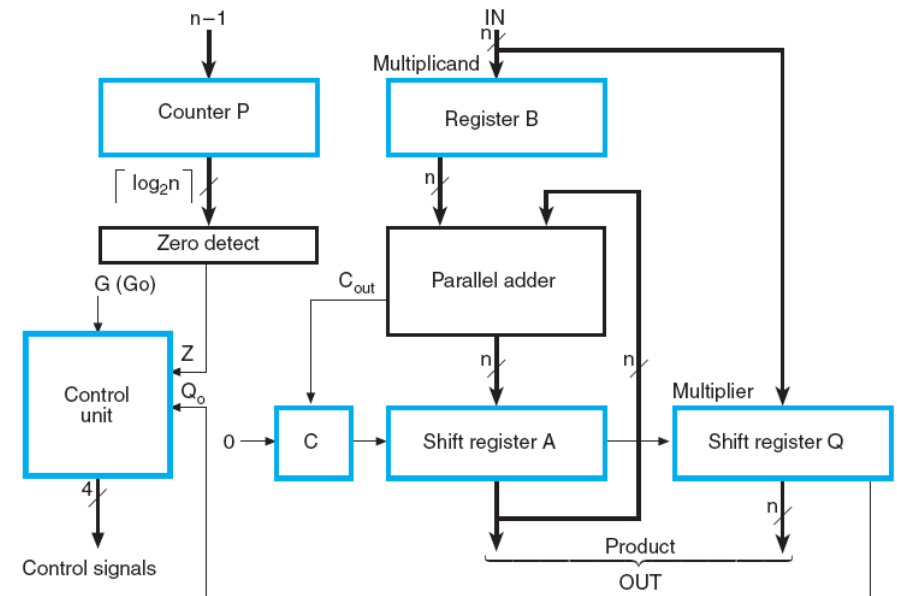
Os quatro Sinais de Controle serão representados por *bits* em quatro posições distintas na **Palavra de Controle**



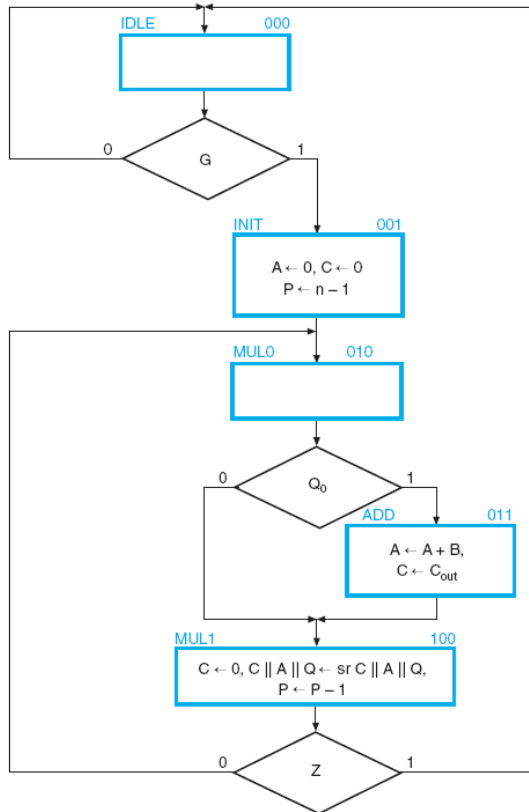Formato de Palavra de Controle para Microinstrução



 Os quatro *bits* de código necessários para os quatro Sinais de Controle que atuam sobre o Caminho de Dados estão codificados no campo denominado *DATAPATH*




Para os casos em que o Próximo Estado depende de um *bit* de estado ou de um valor de entrada, é necessário um par de endereços, um para o valor de entrada 0 e outro para o valor de entrada 1

A decisão sobre qual dos dois possíveis endereços usar será influenciada pelos *bits* de estado e valores de entrada, todos colocados nas entradas de um *MUX* 4 x 1, que é acionado pelos 2 *bits* do campo *SEL*


Unidade de Controle Microprogramada para o Multiplicador Binário

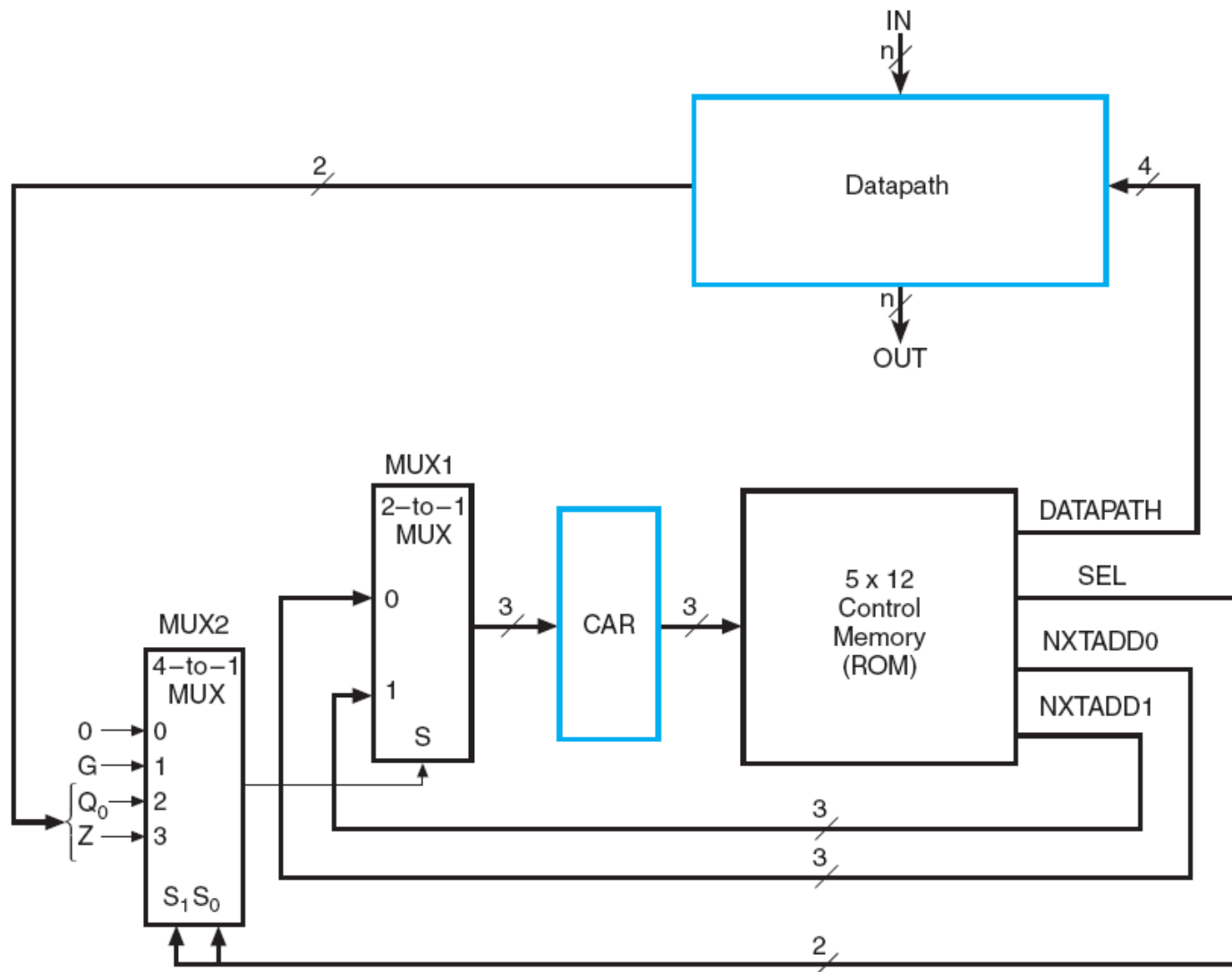- A **Memória de Controle** é uma *ROM* com cinco palavras de 12 *bits* (o Diagrama *ASM* mostra que há cinco estados possíveis)
- Quatro dos *bits* de saída da *ROM* vão para as Entradas de Controle do Caminho de Dados
- Os *bits* *SEL* controlam um *MUX* 4 x 1, que por sua vez controla outro *MUX* 2 x 1, que decide qual dos dois endereços contidos na microinstrução deve ser carregado no *CAR*



Definição do Campo SEL para o Sequenciamento do Controle do Multiplicador

SEL		
Symbolic notation	Binary Code	Sequencing Microoperations
NXT	00	$CAR \leftarrow NXTADD0$
DG	01	$\bar{G}: CAR \leftarrow NXTADD0$ $G: CAR \leftarrow NXTADD1$
DQ	10	$\bar{Q}_0: CAR \leftarrow NXTADD0$ $Q_0: CAR \leftarrow NXTADD1$
DZ	11	$\bar{Z}: CAR \leftarrow NXTADD0$ $Z: CAR \leftarrow NXTADD1$

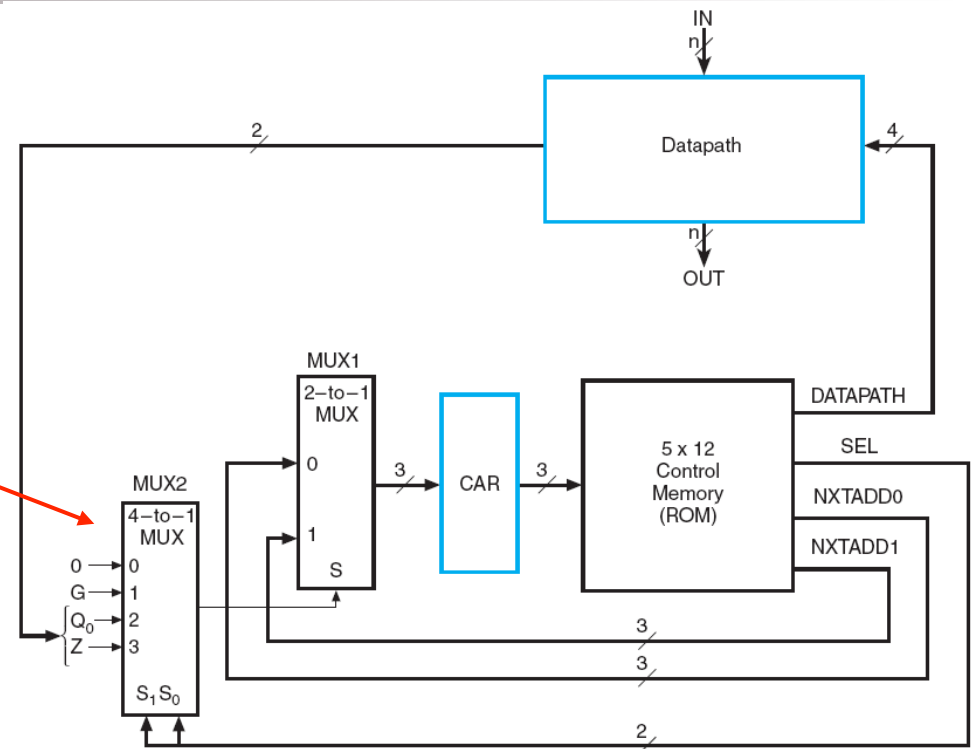

• Que endereço carregar no CAR ? Há quatro situações possíveis para decidir

• Quando $SEL = 00$, o $MUX2$ seleciona a entrada 0, que tem o valor 0. Um 0 na entrada S do $MUX1$ seleciona $NXTADD0$ como o próximo endereço

• Quando $SEL = 01$, o $MUX2$ seleciona a entrada 1, que é G . Se $G = 0$, então a entrada S em $MUX1$ é 0, selecionando $NXTADD0$ como o próximo endereço. Se $G = 1$, o próximo endereço deve ser $NXTADD1$

Microprograma para o Multiplicador Binário em Notação de Transferência de Registrador

Neste microprograma há uma microinstrução para cada estado do Diagrama *ASM*, sendo que o código binário de cada estado corresponde ao conteúdo do *CAR*

Address	Symbolic transfer statement
IDLE	$G: CAR \leftarrow INIT, \bar{G}: CAR \leftarrow IDLE$
INIT	$C \leftarrow 0, A \leftarrow 0, P \leftarrow n-1, CAR \leftarrow MUL0$
MUL0	$Q_0: CAR \leftarrow ADD, \bar{Q}_0: CAR \leftarrow MUL1$
ADD	$A \leftarrow A + B, C \leftarrow C_{out}, CAR \leftarrow MUL1$
MUL1	$C \leftarrow 0, C \parallel A \parallel Q \leftarrow sr C \parallel A \parallel Q, Z: CAR \leftarrow IDLE, \bar{Z}: CAR \leftarrow MUL0, P \leftarrow P - 1$

Microprograma Simbólico



Address	NXTADD1	NXTADD0	SEL	DATAPATH	Address	NXTADD1	NXTADD0	SEL	DATAPATH
IDLE	INIT	IDLE	DG	None	000	001	000	01	0000
INIT	—	MUL0	NXT	IT, CC	001	000	010	00	0101
MUL0	ADD	MUL1	DQ	None	010	011	100	10	0000
ADD	—	MUL1	NXT	LD	011	000	100	00	0010
MUL1	IDLE	MUL0	DZ	CC, SD	100	000	010	11	1100

